

# 第一章 开关理论基础

## 1. 将下列十进制数化为二进制数和八进制数

十进制	二进制	八进制
49	110001	61
53	110101	65
127	1111111	177
635	1001111011	1173
7.493	111.1111	7.74
79.43	10011001.0110111	231.334

## 2. 将下列二进制数转换成十进制数和八进制数

二进制	十进制	八进制
1010	10	12
111101	61	75
1011100	92	134
0.10011	0.59375	0.46
101111	47	57
01101	13	15

## 3. 将下列十进制数转换成 8421BCD 码

1997=0001 1001 1001 0111  
65.312=0110 0101.0011 0001 0010  
3.1416=0011.0001 0100 0001 0110  
0.9475=0.1001 0100 0111 0101

## 4. 列出真值表，写出 X 的真值表达式

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

5. 求下列函数的值

当 A,B,C 为 0,1,0 时:  $\overline{A}B+BC=1$   
 $(A+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})=1$   
 $(\overline{A}B+A\overline{C})B=1$

当 A,B,C 为 1,1,0 时:  $\overline{A}B+BC=0$   
 $(A+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})=1$   
 $(\overline{A}B+A\overline{C})B=1$

当 A,B,C 为 1,0,1 时:  $\overline{A}B+BC=0$   
 $(A+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})=1$   
 $(\overline{A}B+A\overline{C})B=0$

6. 用真值表证明下列恒等式

(1)  $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

A	B	C	$(A \oplus B) \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

所以由真值表得证。

(2)  $\overline{A} \oplus \overline{B} \oplus \overline{C} = A \oplus \overline{B} \oplus C$

A	B	C	$\overline{A} \oplus \overline{B} \oplus \overline{C}$	$A \oplus \overline{B} \oplus C$
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

7. 证明下列等式

(1)  $A + \overline{A}B = A + B$

证明: 左边  $= A + \overline{A}B$   
 $= A(B + \overline{B}) + \overline{A}B$   
 $= AB + A\overline{B} + \overline{A}B$   
 $= AB + A\overline{B} + AB + A\overline{B}$   
 $= A + B$   
 $= \text{右边}$

$$(2) \quad ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C} = AB + AC$$

$$\begin{aligned} \text{证明: 左边} &= ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C} \\ &= ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= AC(B + \bar{B}) + AB(C + \bar{C}) \\ &= AB + AC \\ &= \text{右边} \end{aligned}$$

$$(3) \quad A + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}CD + (\bar{C} + \bar{D})E = A + CD + E$$

$$\begin{aligned} \text{证明: 左边} &= A + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}CD + (\bar{C} + \bar{D})E \\ &= A + CD + A\bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D}E \\ &= A + CD + \bar{C}\bar{D}E \\ &= A + CD + E \\ &= \text{右边} \end{aligned}$$

$$(4) \quad \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$$

$$\begin{aligned} \text{证明: 左边} &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &= (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}) + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} = \text{右边} \end{aligned}$$

8. 用布尔代数化简下列各逻辑函数表达式

$$(1) \quad F = A + ABC + A\bar{B}\bar{C} + CB + \bar{C}\bar{B} = A + BC + \bar{C}\bar{B}$$

$$(2) \quad F = (A + B + \bar{C})(A + B + C) = (A + B) + C\bar{C} = A + B$$

$$(3) \quad F = ABC\bar{D} + ABD + BC\bar{D} + ABCD + B\bar{C} = AB + BC + BD$$

$$(4) \quad F = \overline{AC + \bar{A}BC + \bar{B}C + ABC} = BC$$

$$(5) \quad F = \overline{(A + B) + (A + \bar{B}) + (\bar{A}B)(\bar{A}\bar{B})} = \bar{A}\bar{B}$$

9. 将下列函数展开为最小项表达式

$$(1) \quad F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$$

$$(2) \quad F(A, B, C, D) = \Sigma(4, 5, 6, 7, 9, 12, 14)$$


10. 用卡诺图化简下列各式

$$(1) \quad F = \overline{AC + \bar{A}BC + \bar{B}C + ABC}$$


		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	0

化简得  $F = \overline{C}$
 
$$(2) F = \overline{A}BCD + ABC\overline{D} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C$$



 
$$(3) F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,13,14)$$



$$\text{化简得 } F = \overline{C}D + \overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}C\overline{D} + BC\overline{D}$$
 
$$(4) F(A,B,C,D) = \sum m(0,13,14,15) + \sum \phi(1,2,3,9,10,11)$$




$$\text{化简得 } F = \overline{A}\overline{B} + AD + AC$$

 
11. 利用与非门实现下列函数，并画出逻辑图。

$$(1) F = ABC\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} \bullet 1$$


$F \leq (A \text{ nand } (\text{not } C)) \text{ nand } 1$


 
$$(2) F = \overline{(A+B)(C+D)} = \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}}\overline{\overline{C}\overline{D}}}$$


 
$$(3) F(A,B,C,D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 6, 10, 14, 15) = \overline{\overline{\overline{C}\overline{D}}\overline{\overline{A}\overline{D}}\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}}$$



12. 已知逻辑函数  $X = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{C}\overline{A}$ ，试用以下方法表示该函数


真值表：

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


卡诺图：

AB					
C		00	01	11	10
0			1	1	1
1		1	1		1

逻辑图：

 


波形图

 


VHDL 语言



$X \leftarrow (A \text{ and not } B) \text{ or } (B \text{ and not } C) \text{ or } (c \text{ and not } A)$

13. 根据要求画出所需的逻辑电路图。

 

 

14..画出 F1,F2 的波形

  


解：

$$F1 = \overline{A} \oplus B$$


$$F2 = F1 \oplus C$$

## 第二章 组合逻辑

1. 分析图中所示的逻辑电路，写出表达式并进行化简

 
 
$$F = \overline{\overline{\overline{A}B}} + \overline{B} = \overline{A}B$$



$$F = \overline{\overline{A}B} \overline{B\overline{A}BC} \overline{C\overline{A}BC}$$

$$= \overline{A}B + \overline{A}C + B\overline{C} + \overline{B}C$$

$$= \overline{A}B + B\overline{C} + \overline{B}C$$

2. 分析下图所示逻辑电路，其中 S3、S2、S1、S0 为控制输入端，列出真值表，说明 F 与 A、B 的关系。

$$F_1 = \overline{A + BS_0 + \overline{B}S_1}$$

$$F_2 = \overline{ABS_2 + A\overline{B}S_3}$$

$$F = F_1 F_2 = \overline{A + BS_0 + \overline{B}S_1}$$

S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	F <sub>1</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	F <sub>2</sub>
0	0	$\overline{A}$	0	0	1
0	1	$\overline{A}B$	0	1	$\overline{A+B}$
1	0	$\overline{A}B$	1	0	$\overline{A+B}$
1	1	0	1	1	$\overline{A}$

S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	F=F <sub>1</sub> F <sub>2</sub>
0	0	x	x	F <sub>1</sub>
0	1	x	x	F <sub>1</sub>
1	0	x	x	F <sub>1</sub>
1	1	x	x	F <sub>1</sub>

S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	F=F <sub>1</sub> F <sub>2</sub>
x	x	0	0	$\overline{A}$
x	x	0	1	$\overline{A}B$
x	x	1	0	$\overline{A}B$
x	x	1	1	0

3. 分析下图所示逻辑电路，列出真值表，说明其逻辑功能。

解：

$$F_1 = \overline{ABC + A\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{B}\overline{C}} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC$$

真值表如下：



A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

当  $B \neq C$  时,  $F1=A$

当  $B=C=1$  时,  $F1=A$

当  $B=C=0$  时,  $F1=0$

$$F2 = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC} = AB + BC + AC$$

真值表如下:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

当 **A、B、C** 三个变量中有两个及两个以上同时为“1”时, **F2=1**。

4. 图所示为数据总线上的一种判零电路, 写出 F 的逻辑表达式, 说明该电路的逻辑功能。

$$\text{解: } F = \overline{A0A1A2A3} + \overline{A4A5A6A7} + \overline{A8A9A10A11} + \overline{A12A13A14A15}$$

只有当变量  $A0 \sim A15$  全为 0 时,  $F = 1$ ; 否则,  $F = 0$ 。

因此, 电路的功能是判断变量是否全部为逻辑“0”。

5. 分析下图所示逻辑电路, 列出真值表, 说明其逻辑功能

$$\text{解: } F = \overline{A1A0}X0 + \overline{A1A0}X1 + \overline{A1A0}X2 + \overline{A1A0}X3$$

真值表如下:

$A_1$	$A_0$	$F$
0	0	$X_0$
0	1	$X_1$
1	0	$X_2$
1	1	$X_3$

因此，这是一个四选一的选择器。

6. 下图所示为两种十进制数代码转换器，输入为余三码，输出为什么代码？

解：

$A$	$B$	$C$	$D$	$W$	$X$	$Y$	$Z$
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

$$W = AB + ACD$$

$$X = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}D + BCD$$

$$Y = \overline{C}D + C\overline{D}$$

$$Z = \overline{D}$$

这是一个余三码至 8421 BCD 码转换的电路

7. 下图是一个受 M 控制的 4 位二进制码和格雷码的相互转换电路。M=1 时，完成自然二进制码至格雷码转换；M=0 时，完成相反转换。请说明之

解：Y3=X3

$$Y2 = X2 \oplus X3$$

$$Y1 = X1 \oplus (MX2 + \overline{M}Y2)$$

$$Y0 = X0 \oplus (MX1 + \overline{M}Y1)$$

当 M=1 时

$$Y3 = X3$$

$$Y2 = X2 \oplus X3$$

$$Y1 = X1 \oplus X2$$

$$Y0 = X0 \oplus X1$$

当 M=0 时

$$Y3 = X3$$

$$Y2 = X2 \oplus X3$$

$$Y1 = X1 \oplus Y2 = X1 \oplus X2 \oplus X3$$

$$Y0 = X0 \oplus Y1 = X0 \oplus X1 \oplus X2 \oplus X3$$

M=1 的真值表

X <sub>3</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

M=0 的真值表

X <sub>3</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1

由真值表可知：M=1 时，完成 8421 BCD 码到格雷码的转换；

M=0 时，完成格雷码到 8421 BCD 码的转换。

8. 已知输入信号 A,B,C,D 的波形如下图所示，选择适当的集成逻辑门电路，设计产生输出 F 波形的组合电路（输入无反变量）

解：

列出真值表如下：

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1	1		1
11	1			1
10				1

$$F = AB + BD + BCD + \overline{ABC} \text{ (或 } \overline{ACD})$$

9. 用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况：绿灯亮表示全部正常；红灯 亮表示有一台不正常；黄灯亮表示有两台不正常；红、黄灯全亮表示三台都不正常。列出控制电路真值表，并选出合适的集成电路来实现。

解：

设：三台设备分别为 A、B、C：“1”表示有故障，“0”表示无故障；红、黄、绿灯分别为 Y1、Y2、Y3：“1”表示灯亮；“0”表示灯灭。据题意列出真值表如下：

A	B	C	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0

$$Y1 = A \oplus B \oplus C$$

$$Y2 = BC + A(B \oplus C)$$

于是得： $Y3 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \overline{A + B + C}$


10. 用两片双四选一数据选择器和与非门实现循环码至 8421BCD 码转换。

解：(1)函数真值表、卡诺图如下：


A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×
1	0	1	0	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×
1	0	0	1	×	×	×	×
1	0	0	0	×	×	×	×

		CD			
AB		00	01	11	10
		0000	0001	0010	0011
00	00	0000	0001	0010	0011
01	01	0111	0110	0101	0100
11	11	1000	1001	Φ	Φ
10	10	Φ	Φ	Φ	Φ

(2) 画逻辑图：

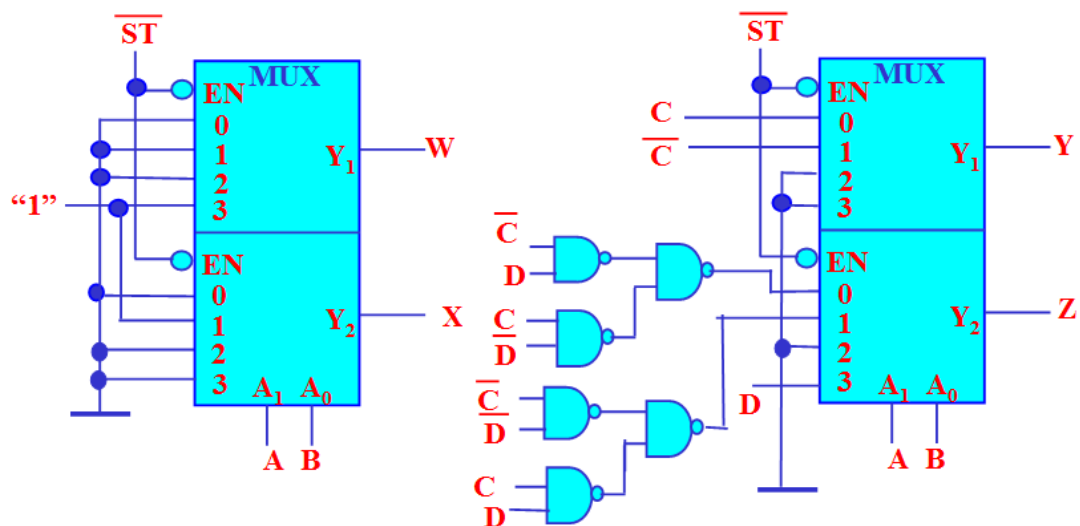

11. 用一片 74LS148 和与非门实现 8421BCD 优先编码器

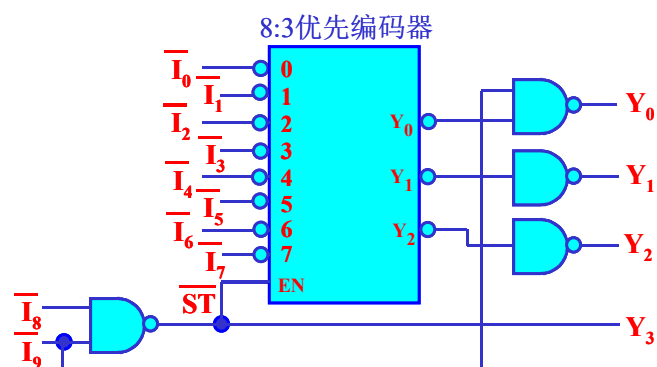

12. 用适当门电路，设计 16 位串行加法器，要求进位链速度最快，计算一次加法时间。

解：全加器真值表如下

Ai	Bi	Ci-1	Si	Ci+1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

可以写出以下表达式


$$\bar{S} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$S = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC}$$

$$\bar{C} = \overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{A}C_{-1} + \bar{B}C_{-1}}$$

要使进位链速度最快，应使用“与或非”门。具体连接图如下。  
 若“与或非”门延迟时间为  $t_1$ ，“非门”延迟时间为  $t_2$ ，则完成一次 16 位加法运算所需时间为：

$$t = (16 - 1)t_1 + (t_1 + t_2)$$

 

13. 用一片 4:16 线译码器将 8421BCD 码转换成余三码，写出表达式  
 解：

十进制数	8421码	余三码
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100

$$W(A, B, C, D) = \Sigma(5, 6, 7, 8, 9)$$

$$X(A, B, C, D) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 9)$$

$$Y(A, B, C, D) = \Sigma(0, 3, 4, 7, 8)$$


$$Z(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 4, 6, 8)$$

$$W(A, B, C, D) = \Sigma(5, 6, 7, 8, 9) = Y_5 + Y_6 + Y_7 + Y_8 + Y_9 = \overline{Y_5} \overline{Y_6} \overline{Y_7} \overline{Y_8} \overline{Y_9}$$

$$X(A, B, C, D) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 9) = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_9 = \overline{Y_1} \overline{Y_2} \overline{Y_3} \overline{Y_4} \overline{Y_9}$$


$$Y(A, B, C, D) = \Sigma(0, 3, 4, 7, 8) = Y_0 + Y_3 + Y_4 + Y_7 + Y_8 = \overline{Y_0} \overline{Y_3} \overline{Y_4} \overline{Y_7} \overline{Y_8}$$
 
$$Z(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 4, 6, 8) = Y_0 + Y_2 + Y_4 + Y_6 + Y_8 = \overline{Y_0} \overline{Y_2} \overline{Y_4} \overline{Y_6} \overline{Y_8}$$




14. 使用一个 4 位二进制加法器设计 8421BCD 码转换成余三码转换器:

解:

 

15. 用 74LS283 加法和逻辑门设计实现一位 8421 BCD 码加法器电路。

解：

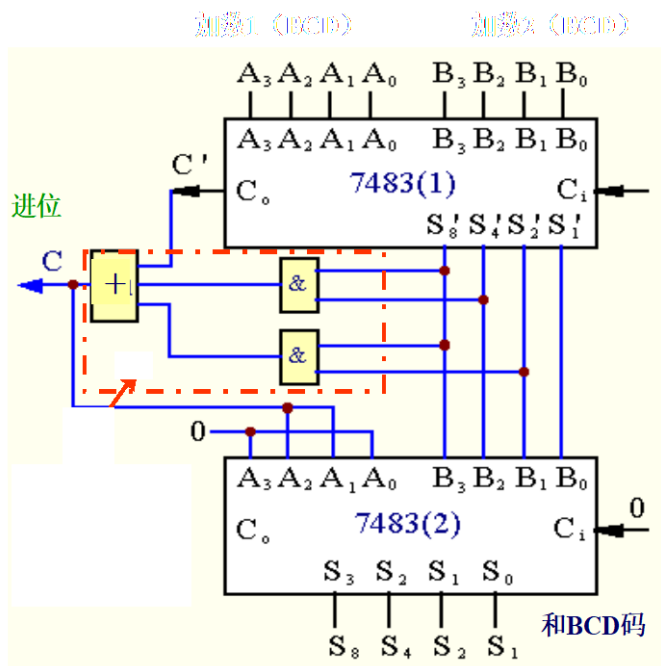

16. 设计二进制码/格雷码转换器

解：真值表



$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0


$B_3B_2 \backslash B_1B_0$	00	01	11	10
00	0000	0110	1010	1100
01	0001	0111	1011	1101
11	0010	0100	1000	1110
10	0011	0101	1001	1111

$$G_3 = B_3$$


$$G_2 = B_2 \oplus B_3$$

$$G_1 = B_1 \oplus B_2$$

$$\text{得: } G_0 = B_0 \oplus B_1$$

 

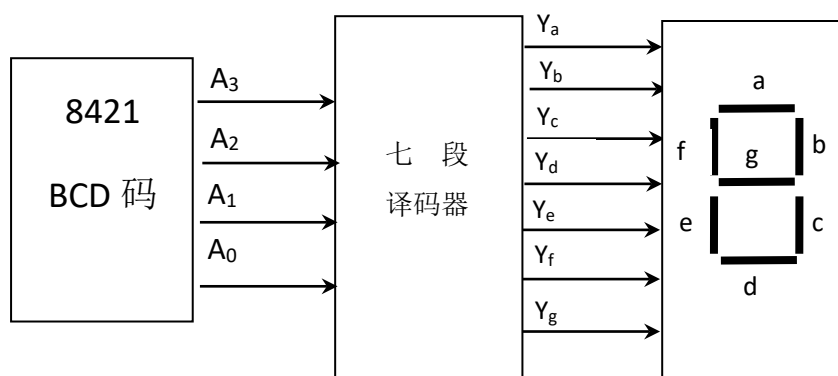17. 设计七段译码器的内部电路，用于驱动共阴极数码管。解：七段发光二极管为共阴极电路，各段为“1”时亮。



七段译码器真值表如下：

输    入				输        出							显示
A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	Y <sub>a</sub>	Y <sub>b</sub>	Y <sub>c</sub>	Y <sub>d</sub>	Y <sub>e</sub>	Y <sub>f</sub>	Y <sub>g</sub>	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9

$$a = A_3 + A_1 + A_2 A_0 + \overline{A_2} \overline{A_0}$$

$$b = \overline{A_2} + \overline{A_1} \overline{A_0} + A_1 A_0$$

$$c = A_2 + \overline{A_1} + A_0$$

$$d = \overline{A_2} \overline{A_0} + A_1 \overline{A_0} + \overline{A_2} A_1 + A_2 \overline{A_1} A_0$$

$$e = \overline{A_2} \overline{A_0} + A_1 \overline{A_0}$$

$$f = A_3 + \overline{A_1} \overline{A_0} + A_2 \overline{A_1} + A_2 \overline{A_0}$$

$$g = A_3 + A_1 \overline{A_0} + \overline{A_2} A_1 + A_2 \overline{A_1}$$

18. 设计一个血型配比指示器。解： 用 XY 表示供血者代码，MN 表示受血者代码。代码设定如下：

XY = 00      A 型  
          01      B 型  
          10      AB 型  
          11      O 型

MN = 00      A 型  
          01      B 型  
          10      AB 型  
          11      O 型

X	Y	M	N	F <sub>1</sub> (绿)	F <sub>2</sub> (红)
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0

得:  $F_1 = \Sigma (0, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15)$

$$F_2 = \overline{F_1}$$

19. 设计保密锁。

解: 设 A,B,C 按键按下为 1, F 为开锁信号 (F=1 为打开), G 为报警信号 (G=1 为报警)。

(1) 真值表

A	B	C	F	G
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

(2) 卡诺图化简

F 的卡诺图:

AB		C			
		00	01	11	10
0				1	
1				1	1

化简得:  $F = AB + AC$

G 的卡诺图

AB		C			
		00	01	11	10
0			1		
1		1	1		


化简得:  $G = \overline{AB} + \overline{AC}$

## 第三章 时序逻辑

1. 写出触发器的次态方程，并根据已给波形画出输出 Q 的波形。


$$Q^{n+1} = (b + c) + \bar{a}Q^n$$

解：  $\bar{a} + \bar{b}\bar{c} = 1$

 


2. 说明由 RS 触发器组成的防抖动电路的工作原理，画出对应输入输出波形

解：

 

 3. 已知 JK 信号如图，请画出负边沿 JK 触发器的输出波形（设触发器的初态为 0）




4. 写出下图所示个触发器次态方程，指出 CP 脉冲到来时，触发器置“1”的条件。

解：(1)  $D = \overline{A}B + A\overline{B}$ ，若使触发器置“1”，则 A、B 取值相异。


(2)  $J = \overline{K} = A \oplus B \oplus C \oplus D$ ，若使触发器置“1”，则 A、B、C、D 取值为奇数个 1。

5. 写出各触发器的次态方程，并按所给的 CP 信号，画出各触发器的输出波形（设初态为 0）

解：

 

6. 设计实现 8 位数据的串行→并行转换器。

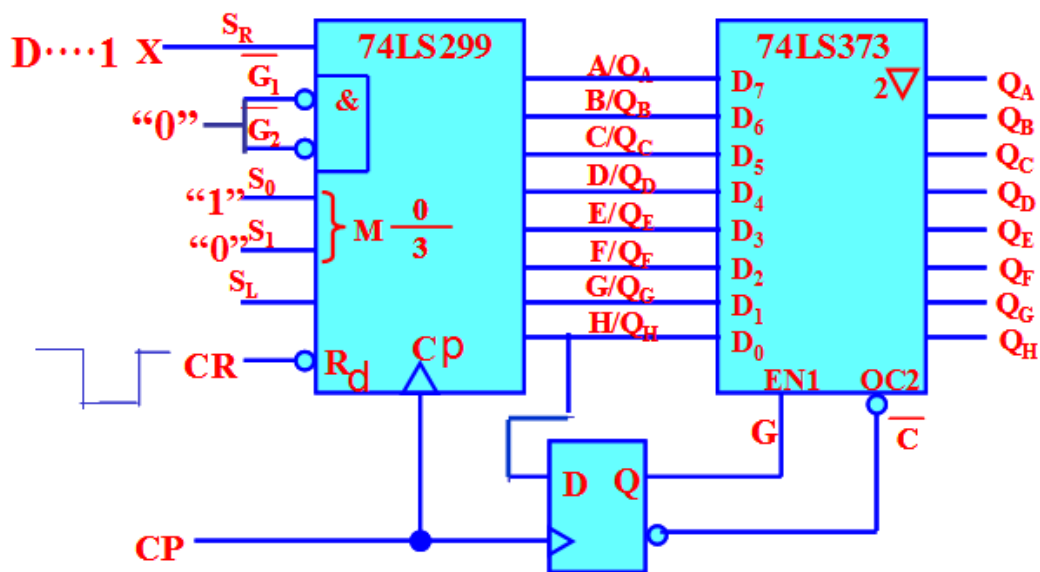

CP	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	D0	1	0	0	0	0	0	0
3	D1	D0	1	0	0	0	0	0
4	D2	D1	D0	1	0	0	0	0
5	D3	D2	D1	D0	1	0	0	0
6	D4	D3	D2	D1	D0	1	0	0
7	D5	D4	D3	D2	D1	D0	1	0
8	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	1
9	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

7. 分析下图所示同步计数电路

解：先写出激励方程，然后求得状态方程


$$Q_3^{n+1} = Q_2^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_1^n} + \overline{Q_3^n Q_1^n}$$

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

状态图如下：

 

该计数器是循环码五进制计数器，可以自启动。


8. 作出状态转移表和状态图，确定其输出序列。

解：求得状态方程如下

$$Q_3^{n+1} = Q_2^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_3^n}$$

 

故输出序列为：000111

9. 用 D 触发器构成按循环码 (000→001→011→111→101→100→000) 规律工作的六进制同步计数器

解：先列出真值表，然后求得激励方程

PS			NS			输出
$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	Z
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

化简得：

$$Z = Q_2^n \overline{Q_0^n}$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n + Q_2^n Q_0^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_0^n}$$


$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} + Q_1^n$$

$$D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1^n + Q_2^n Q_0^n$$

$$D_1 = Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_0^n}$$

$$D_0 = Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} + Q_1^n$$

逻辑电路图如下：

 

10. 用 D 触发器设计 3 位二进制加法计数器，并画出波形图。

解：真值表如下

PS			NS			输出
$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	Z
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1

化简得：



$$D_2 = Q_2 \overline{Q_0} + (Q_2 \oplus Q_1)Q_0$$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

$$Z = Q_2 Q_1 Q_0$$

11. 用下图所示的电路结构构成五路脉冲分配器，试分别用简与非门电路及 74LS138 集成译码器构成这个译码器，并画出连线图。

解：先写出激励方程，然后求得状态方程

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} + \overline{Q_3^n} Q_1^n$$


$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} + Q_1^n Q_2^n$$

$$Q_3^{n+1} = Q_1^n \overline{Q_3^n} + Q_2^n Q_3^n$$

得真值表

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

得状态图

 

译码器功能表

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	$\Phi$				
0	1	1					
1	0	0					

若用与非门实现，译码器输出端的逻辑函数为：

$$Y_0 = \overline{Q_3} Q_2$$

$$Y_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2}$$

$$Y_2 = Q_2 Q_1$$

$$Y_3 = Q_3 \overline{Q_1}$$

$$Y_4 = Q_3 \overline{Q_2}$$

若用译码器 74LS138 实现，译码器输出端的逻辑函数为：


$$Y_0 = \overline{Q_3} Q_2 \overline{Q_1}$$

$$Y_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} Q_1$$

$$Y_2 = Q_3 Q_2 Q_1$$

$$Y_3 = Q_3 Q_2 \overline{Q_1}$$

$$Y_4 = Q_3 \overline{Q_2} Q_1$$

 

12 若将下图接成 12 进制加法器，预置值应为多少？画出状态图及输出波形图。



解：预置值应 C=0，B=1，A=1。

序号	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

0000 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111



1111 ← 1110 ← 1101 ← 1100 ← 1011 ← 1000

  

13. 分析下图所示同步时序逻辑电路，作出状态转移表和状态图，说明它是 Mealy 型电路还是 Moore 型电路以及电路的功能。


解： 电路的状态方程和输出方程为：

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}$$

$$Q_2^{n+1} = (X \oplus Q_1^n) \overline{Q_2^n} + \overline{(X \oplus Q_1^n)} Q_2^n$$

$$Z = \overline{Q_1^n} Q_2^n$$

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} / Z$	
	X=0	X=1
0 0	01 / 1	11 / 1
0 1	10 / 1	00 / 1
1 0	10 / 1	00 / 1
1 1	00 / 0	10 / 0

 

该电路是 **Moore** 型电路。


当 X=0 时，电路为模 4 加法计数器；

当 X=1 时，电路为模 4 减法计数器

14. 分析下图所示同步时序逻辑电路，作出状态转移表和状态图，说明这个电路能对何种序列进行检测？

解：电路的状态方程和输出方程为：


$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} / Z$	
	X=0	X=1
0 0	00 / 0	01 / 0
0 1	00 / 1	11 / 0
1 0	00 / 0	11 / 0
1 1	00 / 1	11 / 0

 

由此可见，凡输入序列 “110”，输出就为 “1” 。

 15. 作 “101” 序列信号检测器的状态表，凡收到输入序列 101 时，输出为 1；并规定检测的 101 序列不重叠。


解： 根据题意分析，输入为二进制序列 x，输出为 Z；且电路应具有 3 个状态：S0、S1、S2。列状态图和状态表如下：



PS	NS / Z	
	X=0	X=1

16. 某计数器的波形如图示。

解：（1）确定计数器的状态

 

计数器循环中有 7 个状态。

（2）真值表如下

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$
0	0	0	$\Phi$	$\Phi$	$\Phi$
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

（3）得状态方程、激励方程

$$Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2^n$$

$$Q_2^{n+1} = D_2 = \overline{Q_3^n} Q_1^n + Q_2^n Q_1^n + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}$$

$$Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n$$

17. 对状态表进行编码，并做出状态转移表，用 D 触发器和与非门实现。

解：{B,F}, {D,E} 为等价状态，化简后的状态表为

PS	NS, Z	
	X=0	X=1
A	C,1	D,1
B	B,0	C,1
C	C,1	A,0
D	D,0	C,0

若状态编码 A=00, B=01, C=10, D=11, 则

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}/Z$	
	$x=0$	$x=1$
0 0	10/1	11/1
0 1	01/0	10/1
1 0	10/1	00/0
1 1	11/0	10/0


电路的状态方程和输出方程为

$$Z = \overline{Q_1^n} \overline{X} + \overline{Q_2^n} X$$

$$D_2 = Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} + Q_1^n X + Q_2^n \overline{X}$$

$$D_1 = Q_1^{n+1} = Q_1^n \overline{X} + \overline{Q_2^n} Q_1^n X$$

18. 某时序机状态图如下图所示。请用“一对一法”设计其电路解：

 

$$D_0 = Q_0^{n+1} = Q_0^n \overline{K} + Q_3^n K$$


$$D_1 = Q_1^{n+1} = Q_0^n K + Q_1^n \overline{K}$$

$$D_2 = Q_2^{n+1} = Q_2^n K + Q_1^n K$$

$$D_3 = Q_3^{n+1} = Q_2^n \overline{K} + Q_3^n \overline{K}$$

19. 某时序机状态图如下所示，用“计数器法”设计该电路

解：

 

若编码为:  $S_0=00$      $S_1=01$      $S_2=11$      $S_3=10$ :  
则

$Q_1^n Q_2^n$	$Q_1^{n+1} Q_2^{n+1}$	
	$k=0$	$k=1$
0 0	00	01
0 1	01	11
1 1	10	11
1 0	10	00


$$Q_1^{n+1} = \overline{K}Q_1^n + KQ_2^n$$

次态方程为:  $Q_2^{n+1} = K\overline{Q_1^n} + KQ_2^n + \overline{Q_1^n}Q_2^n$

## 第四章 习题答案


1. 设计 4 个寄存器堆。

解:

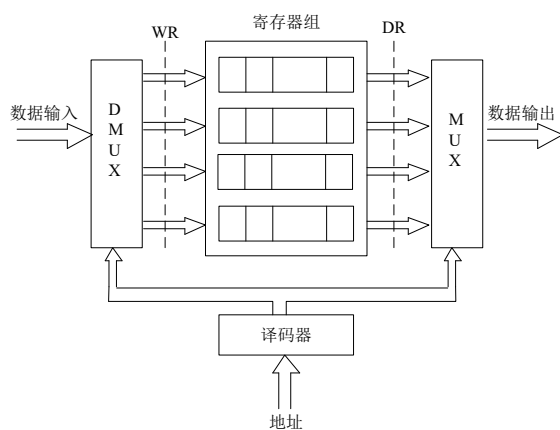


2. 设计具有 4 个寄存器的队列。

解:

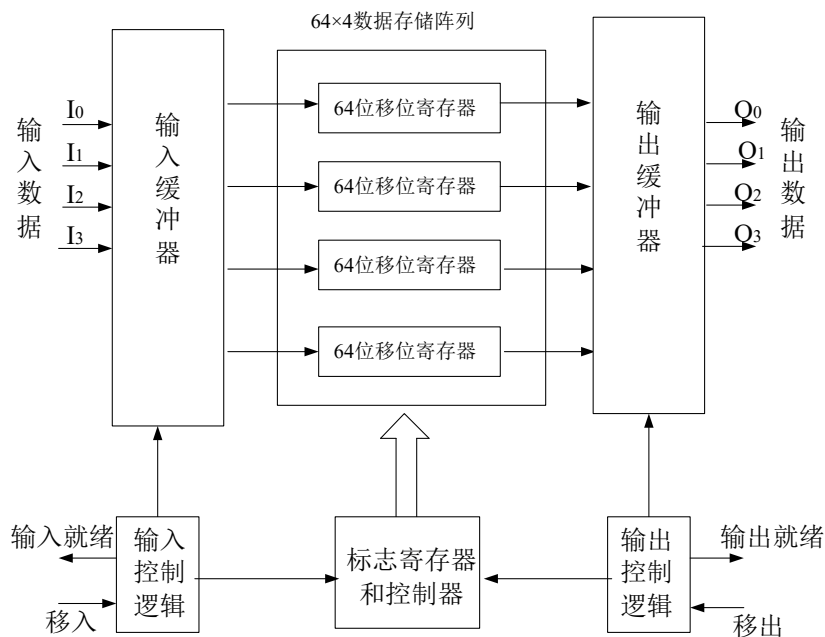

### 3. 设计具有 4 个寄存器的堆栈

解：可用具有左移、右移的移位寄存器构成堆栈。

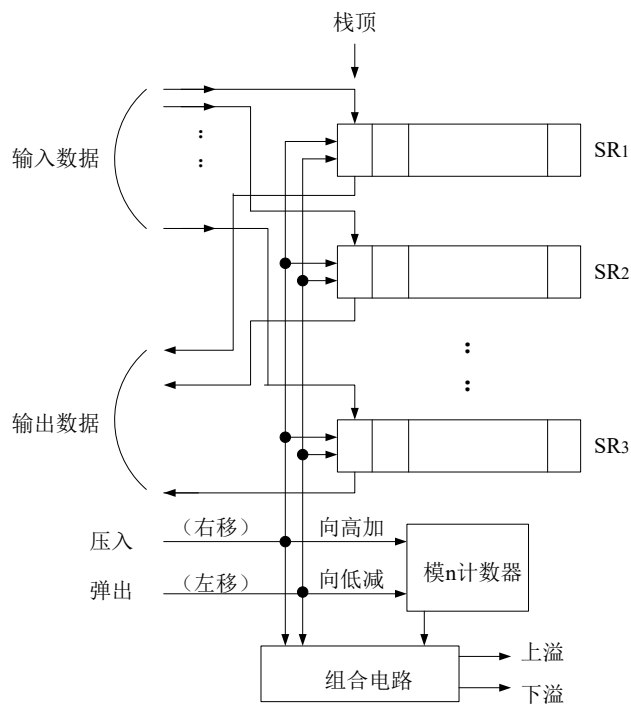

### 4. SRAM、DRAM 的区别

解：DRAM 表示动态随机存取存储器，其基本存储单元是一个晶体管和一个电容器，是一种以电荷形式进行存储的半导体存储器，充满电荷的电容器代表逻辑“1”，“空”的电容器代表逻辑“0”。数据存储在电容器中，电容存储的电荷一般是会慢慢泄漏的，因此内存需要不时地刷新。电容需要电流进行充电，而电流充电的过程也是需要一定时间的，一般是 0.2-0.18 微秒（由于内存工作环境所限制，不可能无限制的提高电流的强度），在这个充电的过程中内存是不能被访问的。DRAM 拥有更高的密度，常常用于 PC 中的主存储器。



SRAM 是静态的，存储单元由 4 个晶体管 and 两个电阻器构成，只要供电它就会保持一个值，没有刷新周期，因此 SRAM 比 DRAM 要快。SRAM 常常用于高速缓冲存储器，因为它有更高的速率；

## 5. 为什么 DRAM 采用行选通和列选通

解：DRAM 存储器读/写周期时，在行选通信号 RAS 有效下输入行地址，在列选通信号 CAS 有效下输入列地址。如果是读周期，此位组内容被读出；如果是写周期，将总线上数据写入此位组。由于 DRAM 需要不断刷新，最常用的是“只有行地址有效”的方法，按照这种方法，刷新时，是在 RAS 有效下输入刷新地址，存储体的列地址无效，一次选中存储体中的一行进行刷新。每当一个行地址信号 RAS 有效选中某一行时，该行的所有存储体单元进行刷新。

## 6. 用 ROM 实现二进制码到余 3 码转换


解：真值表如下：

8421 码				余三码		
$B^3$	$B^2$	$B^1$	$B^0$	$G^3$	$G^2$	$G^1$
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

最小项表达式为：

$$G_3 = \sum(5,6,7,8,9) \quad G_2 = \sum(1,2,3,4,9) \quad G_1 = \sum(0,3,4,7,8) \quad G_0 = \sum(0,2,4,6,8)$$

阵列图为：

 

## 7. 用 ROM 实现 8 位二进制码到 8421 码转换

解：输入为 8 位二进制数，输出为 3 位 BCD 码，12 位二进制数，所以，所需 ROM 的容量为： $2^8 \times 12 = 3072$

## 8.ROM、EPROM 和 EEPROM 的区别

解：ROM 指的是“只读存储器”，即 Read-Only Memory。这是一种线路最简单半导体电路，通过掩模工艺，一次性制造，其中的代码与数据将永久保存(除非坏掉)，不能进行修改。

EPROM 指的是“可擦写可编程只读存储器”，即 Erasable Programmable Read-Only Memory。是采用浮栅技术生产的可编程存储器，它的存储单元多采用 N 沟道叠栅 MOS 管，信息的存储是通过 MOS 管浮栅上的电荷分布来决定的，编程过程就是一个电荷注入过程。编程结束后，由于绝缘层的包围，注入到浮栅上的电荷无法泄漏，因此电荷分布维持不变，EPROM 也就成为非易失性存储器件了。当外部能源（如紫外线光源）加到 EPROM 上时，EPROM 内部的电荷分布才会被破坏，此时聚集在 MOS 管浮栅上的电荷在紫外线照射下形成光电流被泄漏掉，使电路恢复到初始状态，从而擦除了所有写入的信息。这样 EPROM 又可以写入新的信息。


EEPROM 指的是“电可擦除可编程只读存储器”，即 Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。也是采用浮栅技术生产的可编程 ROM，但是构成其存储单元的是隧道 MOS 管，隧道 MOS 管也是利用浮栅是否存有电荷来存储二值数据的，不同的是隧道 MOS 管是用电擦除的，并且擦除的速度要快的多（一般为毫秒数量级）。它的最大优点是可直接用电信号擦除，也可用电信号写入。E<sup>2</sup>PROM 的电擦除过程就是改写过程，它具有 ROM 的非易失性，又具备类似 RAM 的功能，可以随时改写（可重复擦写 1 万次以上）。目前，大多数 E<sup>2</sup>PROM 芯片内部都备有升压电路。因此，只需提供单电源供电，便可进行读、擦除/写操作，这为数字系统的设计和在线调试提供了极大方便。

## 9. flash 存储器的特点

解：Flash 也是一种非易失性的内存，属于 EEPROM 的改进产品。FLASH 是结合 EPROM 和 EEPROM 技术达到的，FLASH 使用雪崩热电子注入方式来编程。主要特点是，FLASH 对芯片提供大块或整块的擦除，而 EEPROM 则可以一次只擦除一个字节(Byte)。这就降低了设计的复杂性，它可以不要 EEPROM 单元里多余的晶体管，所以可以做到高集成度，大容量，另 FLASH 的浮栅工艺上也不同，写入速度更快。

 
#### 10. 用 $256\text{K} \times 8$ 芯片实现 $256\text{K} \times 32$ 的 ROM

解：需要 4 片  $256\text{K} \times 8$  的存储器，进行位扩展。



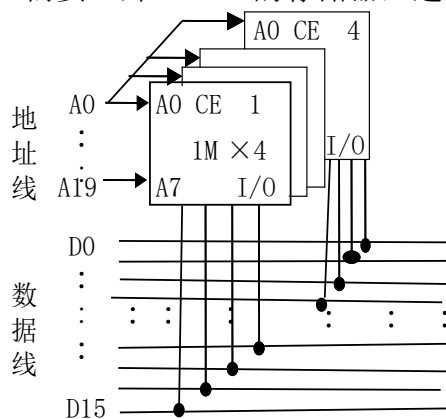
#### 11. 用 $1\text{M} \times 4$ 芯片实现 $1\text{M} \times 16$ 的 SRAM

解：需要 4 片  $1\text{M} \times 4$  的存储器，进行位扩展。



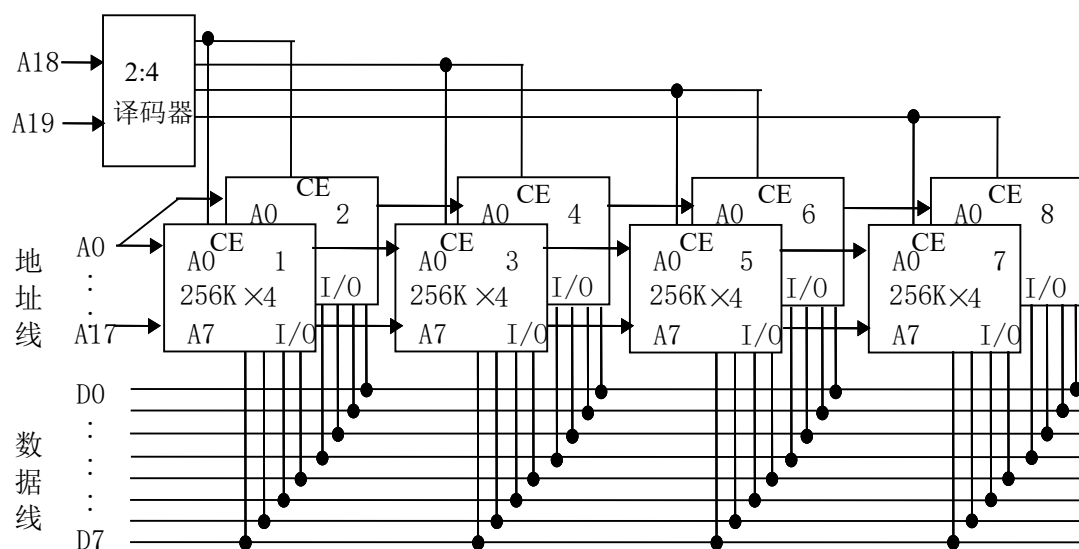
#### 12 用 $256\text{K} \times 4$ 芯片实现 $1\text{M} \times 8$ 的 DRAM

解：需 8 片  $1\text{M} \times 4$  的存储器，进行字位同时扩展。




13. 用 1Mx8 芯片实现 4Mx8 的 DRAM

解：需 4 片 1Mx8 的存储器，进行字扩展。

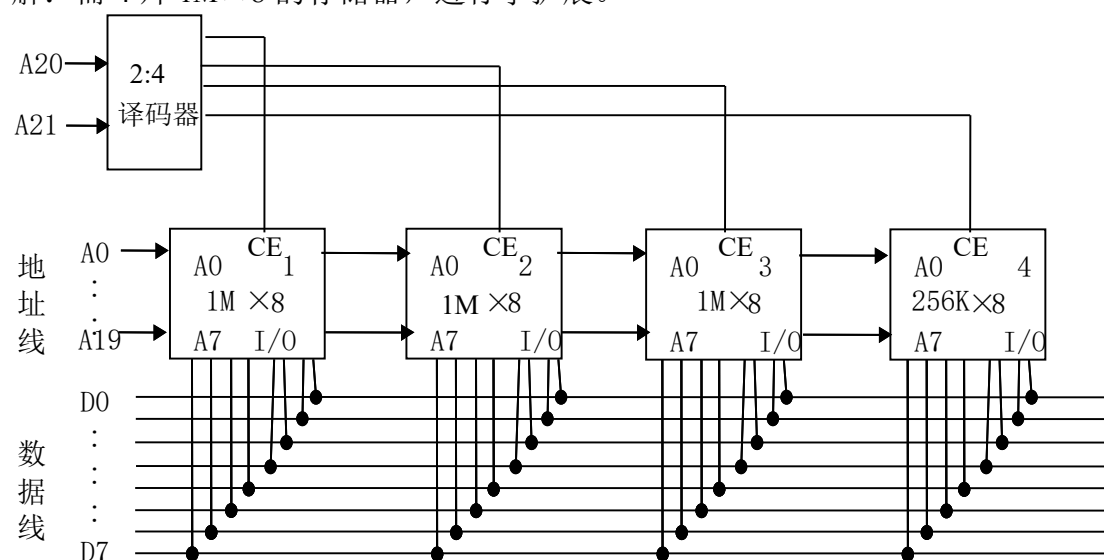


14. 用 64Kx4 芯片实现 64Kx16 的 ROM

解：需 4 片 64Kx4 的存储器，进行位扩展。

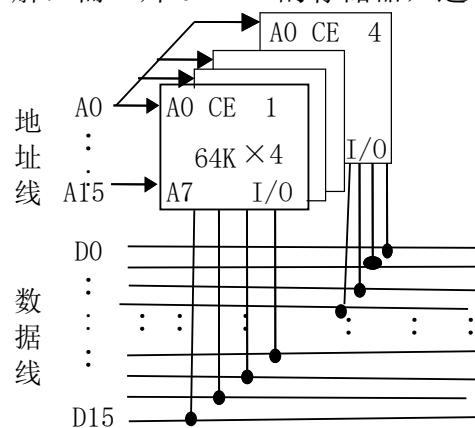

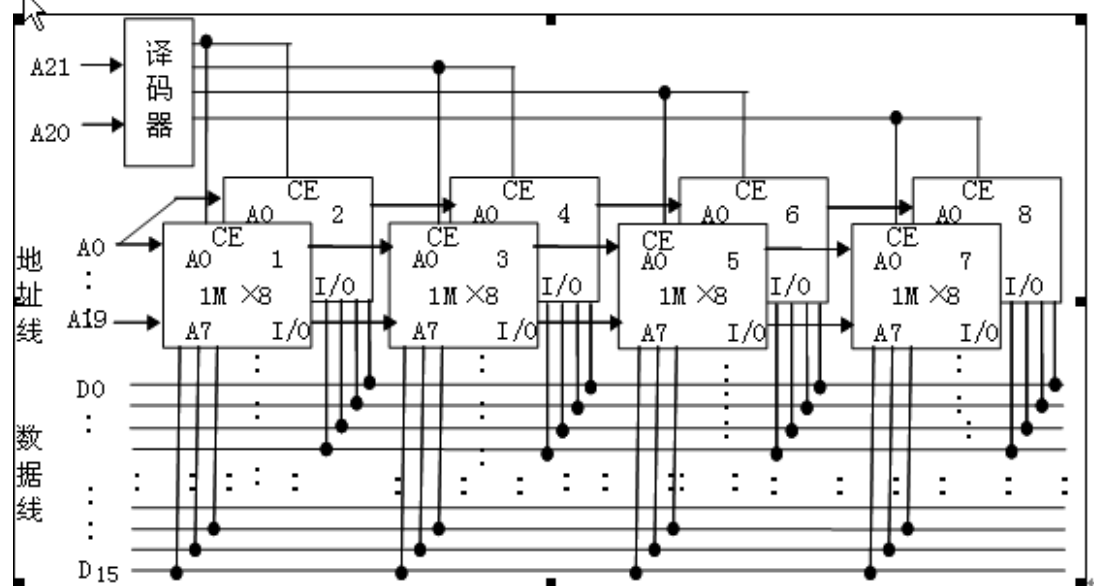15. 用 1Mx8 芯片实现 4Mx16 的 ROM


解：需 8 片  $1\text{M} \times 8$  的存储器，进行字位同时扩展。



## 第五章 习题答案


1. 画出与阵列编程点

解：

 


2. 画出或阵列编程点


解：

 

3. 与、或阵列均可编程，画出编程点。  
解；

 

4. 4 变量 LUT 编程  
解：

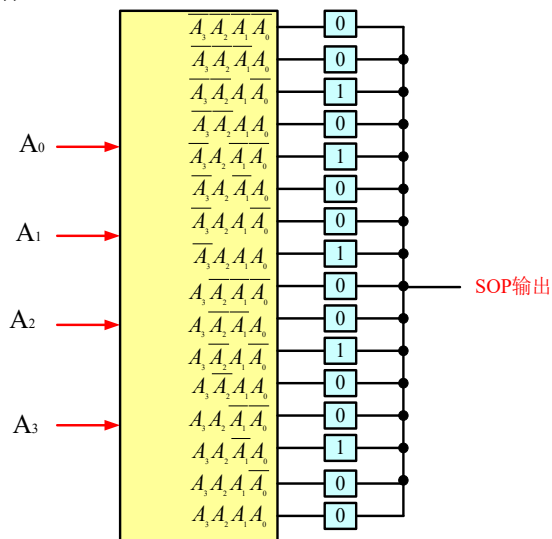

5. 用 VHDL 写出 4 输入与门  
解： 源代码：

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```

ENTITY and4 IS
    PORT (a, b, c, d: IN STD_LOGIC;
          x: OUT STD_LOGIC);
END and4;

ARCHITECTURE and4_arc OF and4 IS
    BEGIN
        x <= a AND b AND c AND d;
    END and4_arc;

```

6. 用 VHDL 写出 4 输入或门

解： 源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164. ALL;

ENTITY or4 IS
    PORT (a, b, c, d: IN STD_LOGIC;
          x: OUT STD_LOGIC);
END or4;

ARCHITECTURE or4_arc OF or4 IS
    BEGIN
        x <= a OR b OR c OR d;
    END or4_arc;

```

7. 用 VHDL 写出 SOP 表达式

解： 源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164. ALL;

ENTITY sop IS
    PORT (a, b, c, d, e, f: IN STD_LOGIC;
          x: OUT STD_LOGIC);
END sop;

ARCHITECTURE sop_arc OF sop IS
    BEGIN
        x <= (a AND b) OR (c AND d) OR (e AND f);
    END sop_arc;

```

8. 用 VHDL 写出布尔表达式

解： 源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164. ALL;

ENTITY boolean IS

```

```

PORT (a, b, c: IN STD_LOGIC;
        f: OUT STD_LOGIC);
END boolean ;

```

```

ARCHITECTURE boolean_arc OF boolean IS
BEGIN
    f<=(a OR (NOT b) OR c) AND (a OR b OR (NOT c)) AND
    ((NOT a) OR (NOT b) OR (NOT c));
END boolean_arc;

```

9. 用 VHDL 结构法写出 SOP 表达式  
解： 源代码：

——三输入与非门的逻辑描述

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164. ALL;

ENTITY nand3 IS
    PORT (a, b, c: IN STD_LOGIC;
          x: OUT STD_LOGIC);
END nand3;

ARCHITECTURE nand3_arc OF nand3 IS
BEGIN
    x<=NOT (a AND b AND c);
END nand3_arc;

```

——顶层结构描述文件

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164. ALL;

ENTITY sop IS
    PORT (in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7, in8, in9: IN STD_LOGIC;
          out4: OUT STD_LOGIC);
END sop;

ARCHITECTURE sop_arc OF sop IS
    COMPONENT nand3
        PORT (a, b, c: IN STD_LOGIC;
              x: OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
    SIGNAL out1, out2, out3: STD_LOGIC;
BEGIN
    u1: nand3 PORT MAP (in1, in2, in3, out1);
    u2: nand3 PORT MAP (in4, in5, in6, out2);
    u3: nand3 PORT MAP (in7, in8, in9, out3);
    u4: nand3 PORT MAP (out1, out2, out3, out4);

```



**END** sop;

10. 用 VHDL 数据流法写出 SOP 表达式

解： 源代码：

**LIBRARY** IEEE;

**USE** IEEE. STD\_LOGIC\_1164. ALL;

**ENTITY** sop **IS**

**PORT** (in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7, in8, in9: **IN** STD\_LOGIC;  
out4: **OUT** STD\_LOGIC);

**END** sop;

**ARCHITECTURE** sop\_arc **OF** sop **IS**

**BEGIN**

out4<=(in1 **AND** in2 **AND** in3) **OR** (in4 **AND** in5 **AND** in6 ) **OR**  
(in7 **AND** in8 **AND** in9);

**END** sop\_arc;

13. 用 VHDL 设计 3—8 译码器

解： 源代码：

**LIBRARY** IEEE;

**USE** IEEE. STD\_LOGIC\_1164. ALL;

**ENTITY** decoder\_3\_to\_8 **IS**

**PORT** (a, b, c, g1, g2a, g2b: **IN** STD\_LOGIC;  
y: **OUT** STD\_LOGIC\_VECTOR (7 **downto** 0));

**END** decoder\_3\_to\_8;

**ARCHITECTURE** rtl **OF** decoder\_3\_to\_8 **IS**

**SIGNAL** indata: STD\_LOGIC\_VECTOR (2 **downto** 0);

**BEGIN**

indata<=c & b & a;

**PROCESS** (indata, g1, g2a, g2b)

**BEGIN**

**IF** (g1='1' AND g2a='0' AND g2b='0') **THEN**

**CASE** indata **IS**

**WHEN** "000"=>y<="11111110";

**WHEN** "001"=>y<="11111101";

**WHEN** "010"=>y<="11111011";

**WHEN** "011"=>y<="11110111";

**WHEN** "100"=>y<="11101111";

**WHEN** "101"=>y<="11011111";

**WHEN** "110"=>y<="10111111";

**WHEN** others=>y<="01111111";

**END CASE;**

**ELSE**

```

y<="11111111";
END IF;
END PROCESS;
END rt1;

```

#### 14. 用 VHDL 设计七段显示译码器

解： 源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164. ALL;

ENTITY segment7 IS
    PORT (xin: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          lt, rbi: IN STD_LOGIC;
          yout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
          birbo: INOUT STD_LOGIC);
END segment7;

ARCHITECTURE seg7448 OF segment7 IS
    SIGNAL sig_xin: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
BEGIN
    sig_xin<=xin;
    PROCESS (sig_xin, lt, rbi, birbo)
        BEGIN
            IF (birbo='0') THEN
                yout<="0000000";
            ELSIF (lt='0') THEN
                yout<="1111111";
                birbo<='1';
            ELSIF (rbi='0' AND sig_xin="0000") THEN
                yout<="0000000";
                birbo<='0';
            ELSIF (rbi='1' AND sig_xin="0000") THEN
                yout<="1111110";
                birbo<='1';
            ELSE
                birbo<='1';
            CASE sig_xin IS
                WHEN "0001"=>yout<="0110000";
                WHEN "0010"=>yout<="1101101";
                WHEN "0011"=>yout<="1111001";
                WHEN "0100"=>yout<="0110011";
                WHEN "0101"=>yout<="1011011";
                WHEN "0110"=>yout<="0011111";
                WHEN "0111"=>yout<="1110000";
                WHEN "1000"=>yout<="1111111";

```

```

        WHEN "1001"=>yout<="1110011";
        WHEN others=>yout<="0100011";
    END CASE;
END IF;
END PROCESS;
END seg7448;

```

15. 用 VHDL 设计 8/3 优先编码器

解： 源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY priorityencoder IS
    PORT (din: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          ei: IN STD_LOGIC;
          yout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          eo, gs: OUT STD_LOGIC);
END priorityencoder;

ARCHITECTURE cod74148 OF priorityencoder IS
BEGIN
    PROCESS (ei, din)
    BEGIN
        IF (ei='1') THEN
            yout<="111";
            eo<='1';
            gs<='1';
        ELSE
            IF (din(7)='0') THEN
                yout<="000";
                eo<='1';
                gs<='0';
            ELSIF (din(6)='0') THEN
                yout <="001";
                eo<='1';
                gs<='0';
            ELSIF (din(5)='0') THEN
                yout<="010";
                eo<='1';
                gs<='0';
            ELSIF (din(4)='0') THEN
                yout<="011";
                eo<='1';
                gs<='0';
            ELSIF (din(3)='0') THEN

```

```

        yout<="100";
        eo<='1';
        gs<='0';
ELSIF (din(2)='0') THEN
        yout<="101";
        eo<='1';
        gs<='0';
ELSIF (din(1)='0') THEN
        yout<="110";
        eo<='1';
        gs<='0';
ELSIF (din(0)='0') THEN
        yout<="111";
        eo<='1';
        gs<='0';
ELSIF (din="11111111") THEN
        yout<="111";
        eo<='0';
        gs<='1';
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END cod74148;

```

16. 用 VHDL 设计 BCD 码至二进制码转换器。

解： 源代码：

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity bcdtobi is
port(
    bcdcode : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    start: in std_logic;
    qbit : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
);

end;

architecture behavioral of bcdtobi is
begin

    process(start, bcdcode)
    begin
        if start='0' then

```

```

        case bcdcode(7 downto 0) is
            when "00000000"=>qbit(3 downto 0)<="0000";
            when "00000001"=>qbit(3 downto 0)<="0001";
            when "00000010"=>qbit(3 downto 0)<="0010";
            when "00000011"=>qbit(3 downto 0)<="0011";
            when "00000100"=>qbit(3 downto 0)<="0100";
            when "00000101"=>qbit(3 downto 0)<="0101";
            when "00000110"=>qbit(3 downto 0)<="0110";
            when "00000111"=>qbit(3 downto 0)<="0111";
            when "00001000"=>qbit(3 downto 0)<="1000";
            when "00001001"=>qbit(3 downto 0)<="1001";
            when "00010000"=>qbit(3 downto 0)<="1010";
            when "00010001"=>qbit(3 downto 0)<="1011";
            when "00010010"=>qbit(3 downto 0)<="1100";
            when "00010011"=>qbit(3 downto 0)<="1101";
            when "00010100"=>qbit(3 downto 0)<="1110";
            when "00010101"=>qbit(3 downto 0)<="1111";
            when others=>qbit(3 downto 0)<="0000";
        end case;
    else
        qbit(3 downto 0)<="0000";
    end if;
end process;
end behavioral;

```

## 17. 用 VHDL 设计 4 位寄存器

解： 异步复位

源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY register_4 IS
    PORT (clk, r: IN STD_LOGIC;
          din: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          qout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
END register_4;

ARCHITECTURE rge_arc OF register_4 IS
    SIGNAL q_temp: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
BEGIN
    PROCESS (clk, r)
    BEGIN
        IF (r='1') THEN
            q_temp<="0000";

```

```

        ELSIF (clk'event AND clk='1') THEN
            q_temp<=din;
        END IF;
        qout<=q_temp;
    END PROCESS;
END rge_arc;

```

18. 用 VHDL 设计 4 位双向移位寄存器

解： s1、s0 控制工作方式，dsl 为左移数据输入，dsr 为右移数据输入。

源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY shiftreg IS
    PORT (clk, r, dsr, dsl: IN STD_LOGIC;
          s1, s0: IN STD_LOGIC; --function select
          din: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --data in
          qout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); --data out
END shiftreg;

```

```

ARCHITECTURE ls74194 OF shiftreg IS
    SIGNAL iq: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    SIGNAL s: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
BEGIN
    s<=s1 & s0;
    PROCESS (clk, r)
    BEGIN
        IF (r='0') THEN
            iq<="0000";
        ELSIF (clk'event AND clk='1') THEN
            CASE s IS
                WHEN "00"=>null;
                WHEN "01"=>iq<=dsr & din (3 downto 1); --right
                WHEN "10"=>iq<=din (2 downto 0) & dsl; --left
                WHEN "11"=>iq<=din; --load
                WHEN others=>null;
            END CASE;
        END IF;
    END PROCESS;
    qout<=iq;
END ls74194;

```

19. 用 VHDL 设计 8421 码十进制加法计数器

解： 异步清零，同步置数

源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY count10 IS
    PORT (clk, clr, load: IN STD_LOGIC;
          din: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          co: OUT STD_LOGIC;
          qout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
END count10;

ARCHITECTURE count10_arch OF count10 IS
    SIGNAL iq: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    BEGIN
        PROCESS (clr, clk, load)
        BEGIN
            IF (clr='0') THEN
                iq<="0000";
            ELSIF (clk'event AND clk='1') THEN
                IF (load='0') THEN
                    iq<=din;
                ELSIF (iq=9) THEN
                    iq<="0000";
                ELSE
                    iq<=iq+1;
                END IF;
            END IF;
        END PROCESS;
        qout<=iq;
        co<='1' WHEN iq="1001" ELSE
            '0';
    END count10_arch;

```

20. 用 VHDL 设计可逆格雷码计数器

解：源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY gray_count IS
    PORT (clk, y: IN STD_LOGIC;
          qout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
END gray_count;

ARCHITECTURE arch_gray OF gray_count IS
    SIGNAL iq: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

```

```

BEGIN
  PROCESS (clk)
    BEGIN
      IF (clk'event AND clk='1') THEN
        IF (y='1') THEN
          CASE iq IS
            WHEN "000"=>iq<="001";
            WHEN "001"=>iq<="011";
            WHEN "011"=>iq<="010";
            WHEN "010"=>iq<="110";
            WHEN "110"=>iq<="111";
            WHEN "111"=>iq<="101";
            WHEN "101"=>iq<="100";
            WHEN others=>iq<="000";
          END CASE;
        END IF;
        IF (y='0') THEN
          CASE iq IS
            WHEN "000"=>iq<="100";
            WHEN "100"=>iq<="101";
            WHEN "101"=>iq<="111";
            WHEN "111"=>iq<="110";
            WHEN "110"=>iq<="010";
            WHEN "010"=>iq<="011";
            WHEN "011"=>iq<="001";
            WHEN others=>iq<="000";
          END CASE;
        END IF;
      END IF;
    END PROCESS;
    qout<=iq;
  END arch_gray;

```

21. 用 VHDL 设计有限状态机

解： 源代码：

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY asm IS
  PORT (clk, k, reset: IN STD_LOGIC;
        qout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
END asm;

ARCHITECTURE asm_arch OF asm IS
  TYPE asm_st IS (s0,s1,s2,s3);

```




```

SIGNAL current_state, next_state: asm_st;
BEGIN
    reg: PROCESS (clk, reset)
        BEGIN
            IF (reset='1') THEN
                current_state<=s0;
            ELSIF (clk'event AND clk='1') THEN
                current_state<=next_state;
            END IF;
        END PROCESS;
    com: PROCESS (current_state, k)
        BEGIN
            CASE current_state IS
                WHEN s0=>qout<="00";
                    IF (k='0') THEN
                        next_state<=s1;
                    ELSE
                        next_state<=s0;
                    END IF;
                WHEN s1=>qout<="01";
                    IF (k='0') THEN
                        next_state<=s1;
                    ELSE
                        next_state<=s2;
                    END IF;
                WHEN s2=>qout<="10";
                    IF (k='0') THEN
                        next_state<=s3;
                    ELSE
                        next_state<=s2;
                    END IF;
                WHEN s3=>qout<="11";
                    IF (k='0') THEN
                        next_state<=s3;
                    ELSE
                        next_state<=s0;
                    END IF;
                WHEN others=> next_state<=s0;
            END CASE;
        END PROCESS;
END asm_arch;

```

 
## 第六章 习题答案

1 现有 D 触发器组成的三个 n 位寄存器，需要连接起来传送数据。当控制信号  $S_a$  有效时，执行  $(R_a) \rightarrow R_c$  的操作；当控制信号  $S_b$  有效时，执行  $(R_b) \rightarrow R_c$  的操作。试写出连接电路的逻辑表达式，并画出逻辑电路图。  
解：




$$R_c = R_a \cdot S_a \cdot LDC + R_b \cdot S_b \cdot LDC$$

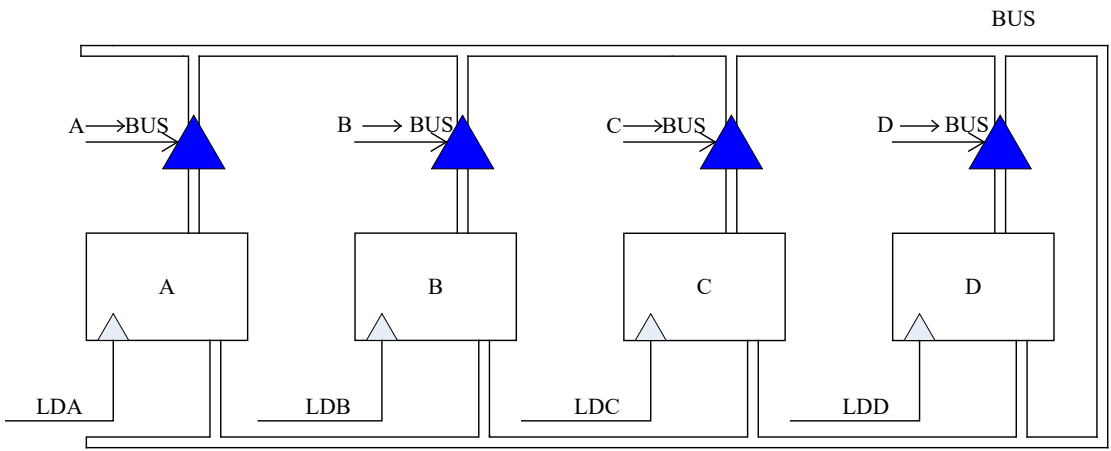2 现有 D 触发器组成的四个 8 位寄存器，要求它们之间实现数据传送，试设计连接电路。  
解：




 3 ALU 的输出端一般带有一个移位器，其功能为：①ALU 输出正常传送；②ALU 输出左移 1 位（ $ALU_{i+1}$ ）传送；③ALU 输出右移一位（ $ALU_{i-1}$ ）传送。试设计移位器的逻辑电路。  
解：



4 一个系统有 A,B 两条总线，为了接收来自任何一条总线上的数据并驱动任何一条总线，需要一个总线缓冲寄存器。请用 D 触发器和三态门设计一个总线缓冲寄存器。

解：

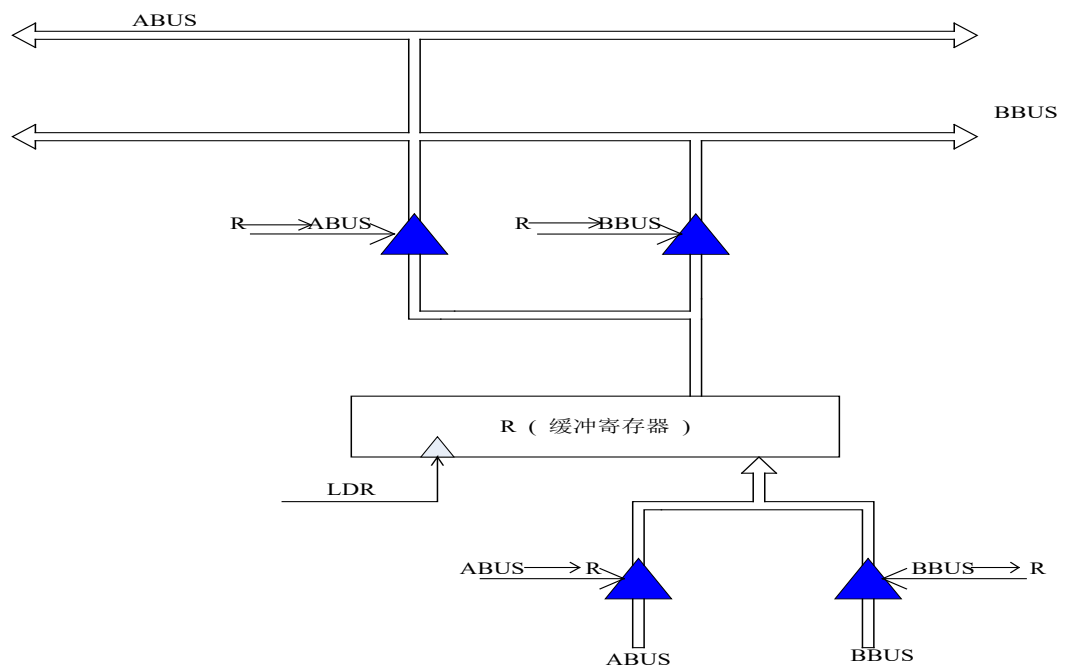


5 试构造能完成下列程序操作的 ASM 图：


(a) if  $X = N$ , then ...。

(b) if  $X \neq N$ , then ..., else ...。

解：

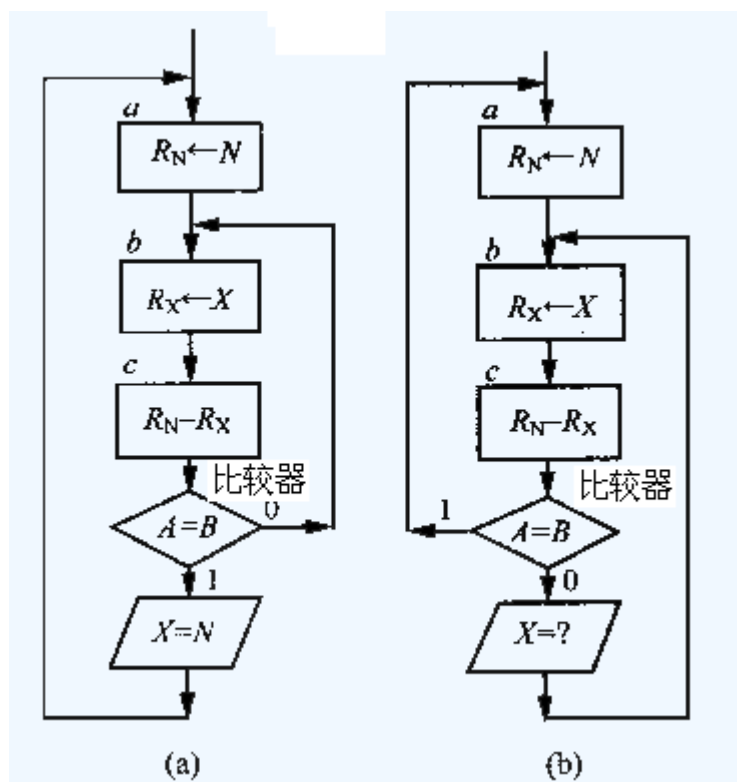


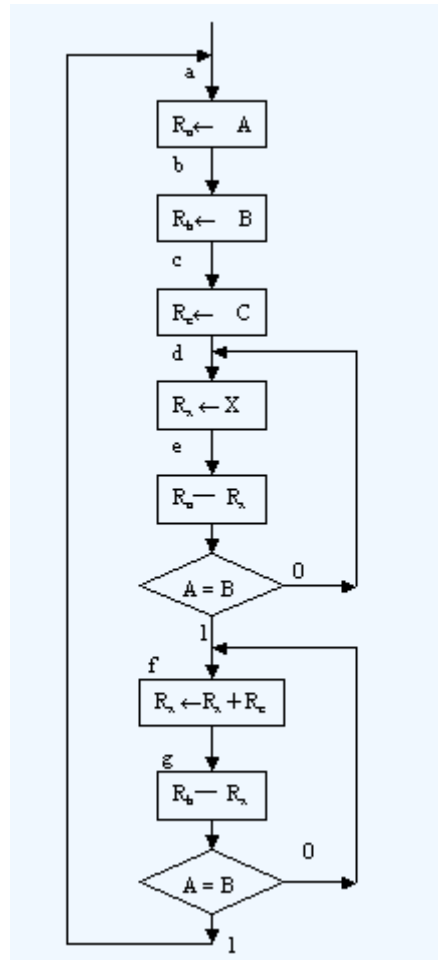(c) for X from A to B, step C, do... 。  
解：




(d) while  $X = Y$ , do ...。

解:

 

(e) if  $X > N$  OR  $X < O$ , then ..., else ...。

解:

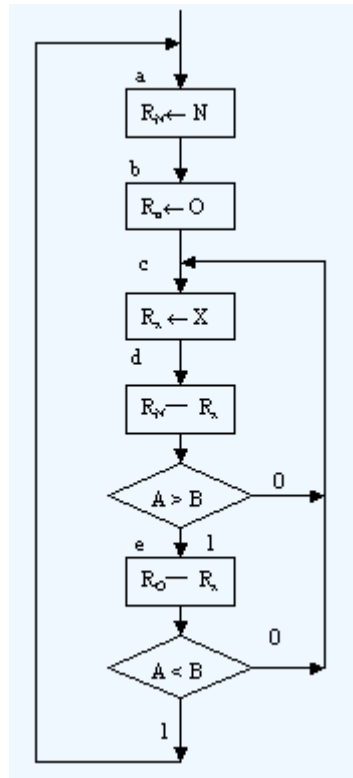


6 有一个数字比较系统，它可对两个 8 位二进制数进行比较。其操作过程如下：先将两个 8 位二进制数存入寄存器 A 和 B，然后进行比较，最后将大数移入寄存器 A 中。要求：


(1) 画出此系统方框图，并构造 ASM 流程图。

(2) 设计一个计数器型控制器。

解：(1)

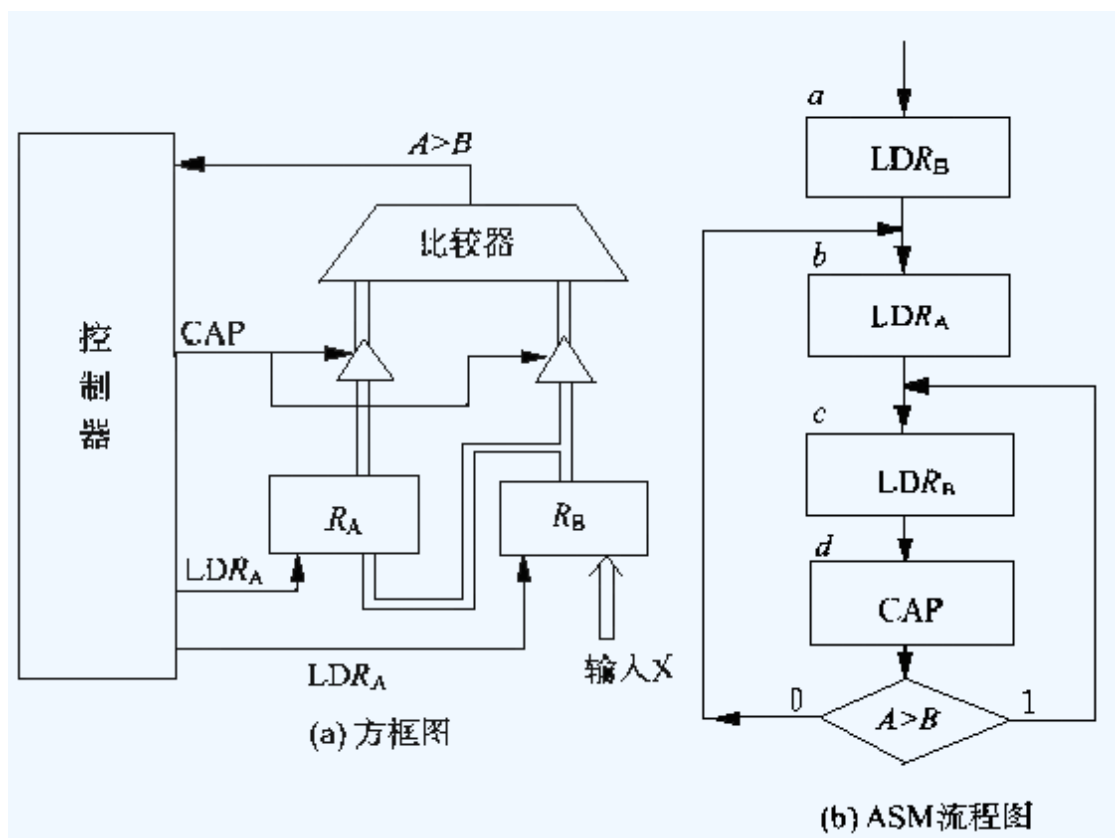

②状态转移真值表

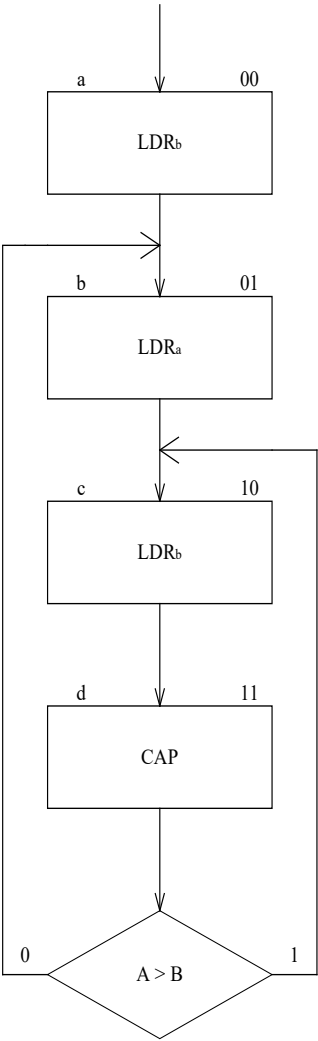

PS		NS		转移条件 C
B	A	B( D )	A( D )	
0	0	0	1	无条件转移
0	1	1	0	无条件转移
1	0	1	1	无条件转移
1	1	1	0	( A > B ) = 1
		0	1	A > B = 0


根据  $NS = \sum PS \cdot C$  公式，激励方程表达式为：

$$B(D) = \bar{B}\bar{A} + B\bar{A} + BA \cdot (A > B)$$

$$A(D) = \bar{B}\bar{A} + B\bar{A} + BA \cdot (\overline{A > B}) = \bar{A} + BA \cdot (\overline{A > B})$$

③ 电路图



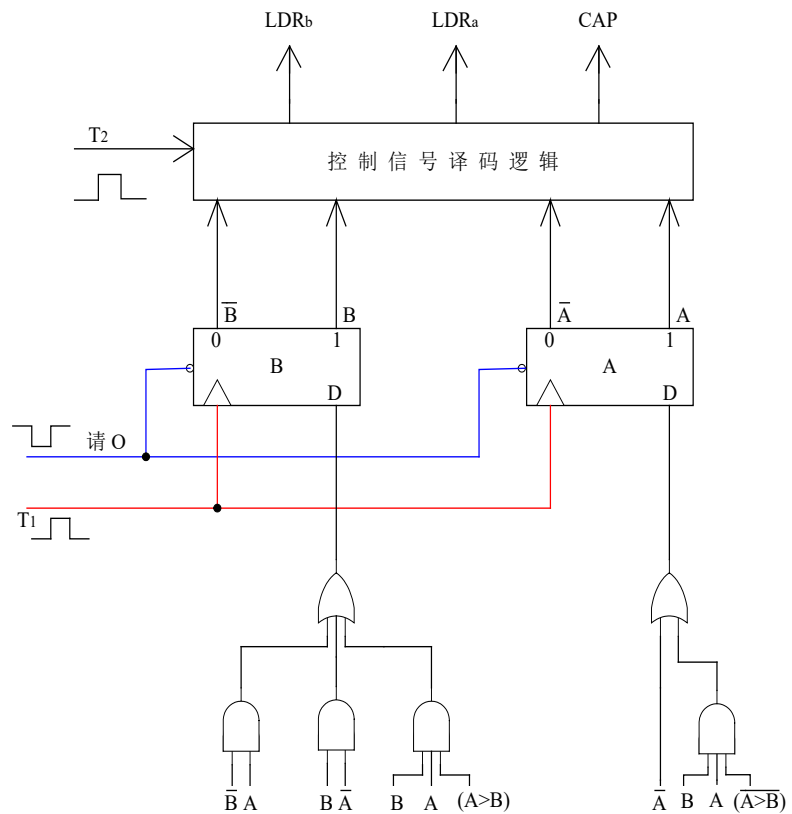


④ 控制信号表达式:

$$LDRb = (\text{状态 a} + \text{状态 c}) T2 = (\bar{B}\bar{A} + B\bar{A}) T2 = \bar{A}T2$$


$$LDRa = \text{状态 b} \cdot T2 = \bar{B}AT2$$

$$CAP = \text{状态 d} = BA$$

 

7. 根据题 6 的条件, 设计一个 MUX 型控制器。


① ASM 流程图

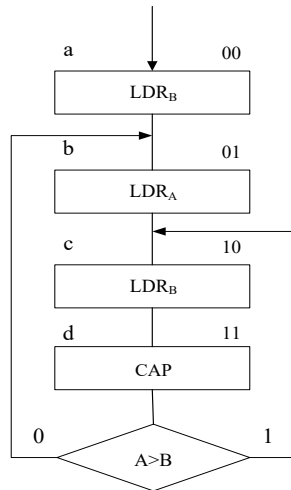

② 状态转移表

十进制编码	PS		NS		转移条件C
	B	A	B(D)	A(D)	
0 (00)	0	0	0	1	$C_B=0, C_A=1$
1 (01)	0	1	1	0	$C_B=1, C_A=0$
2 (10)	1	0	1	1	$C_B=1, C_A=1$
3 (11)	1	1	1	0	$C_B=(A>B), C_A=0$
			0	1	$C_B=0, C_A=\overline{A>B}$

③ 电路图

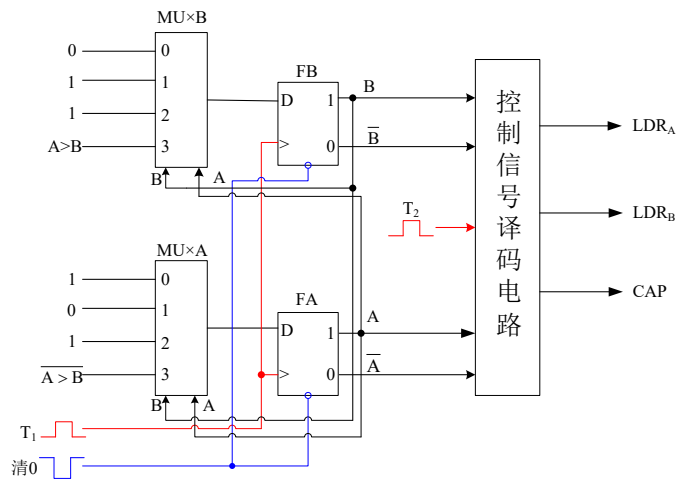

④ 控制信号表达式为：


$$LDR_B = (\text{状态 } a + \text{状态 } c) \cdot T_2 = (\overline{B} \overline{A} + B \overline{A}) \cdot T_2$$

$$LDR_A = \text{状态 } b \cdot T_2 = \overline{B} A \cdot T_2$$

$$CAP = \text{状态 } d = BA$$

8. 根据题 6 的条件，设计一个定序型控制器。

① ASM 流程图

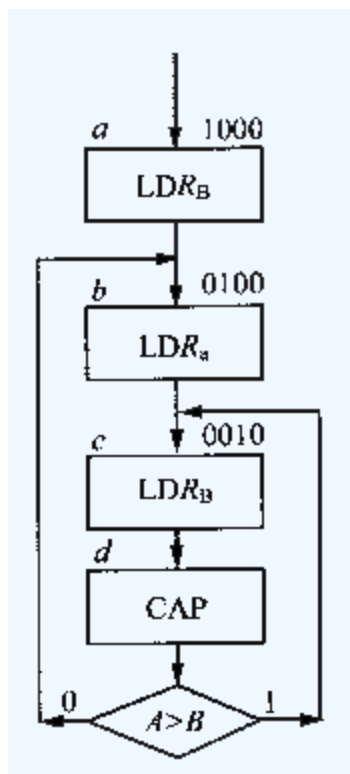

② 状态转移表

现态(PS)				次态(NS)				转移条件(C)
Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>	Q <sub>c</sub>	Q <sub>d</sub>	Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>	Q <sub>c</sub>	Q <sub>d</sub>	
1	0	0	0	0	1	0	0	初始化强置“1”
0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	1	0	A>B
0	0	0	1	0	1	0	0	$\overline{A>B}$

(3) 写出激励方程  $NS = \sum PS \cdot C$

$$Q_a = 0$$

$$Q_b = Q_a + (A > B) \cdot Q_d$$

$$Q_c = Q_b + (A > B) \cdot Q_d$$

$$Q_d = Q_c$$


控制信号表达式

$$LDR_B = (Q_a + Q_c) \cdot T_2$$

$$LDR_A = Q_b \cdot T_2$$


$$CAP = Q_d$$

(4) 逻辑电路图

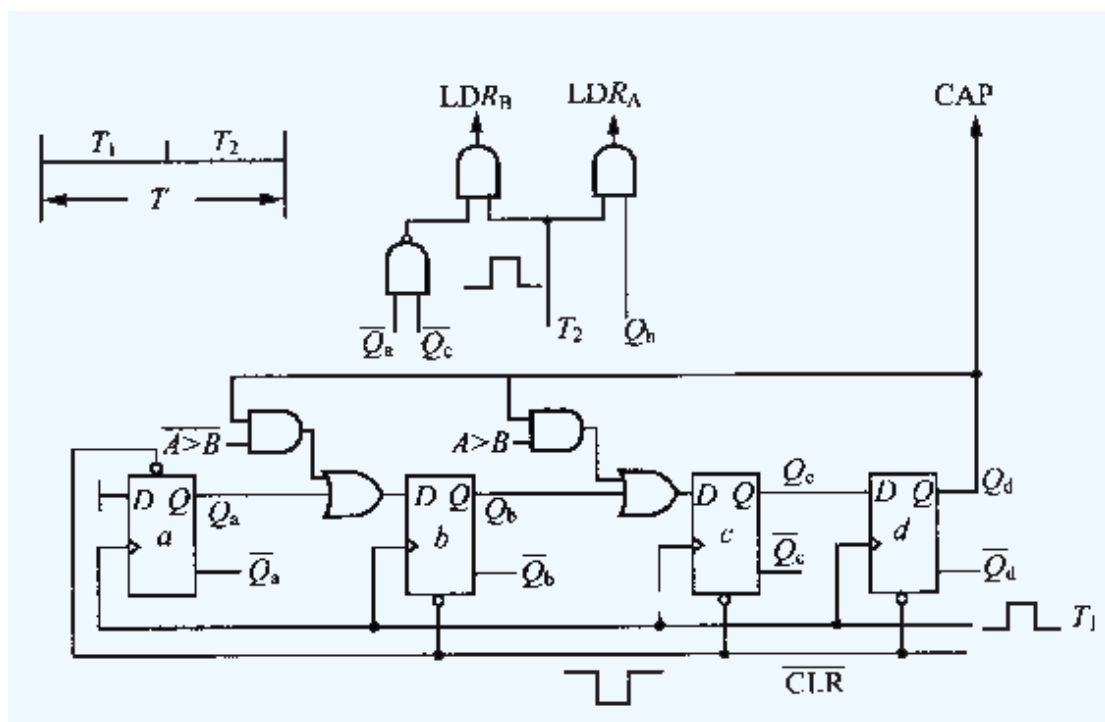


9. 根据题 6 的条件，设计一个微程序控制器。

① 微程序流程图

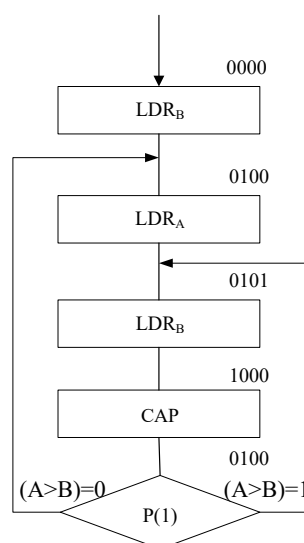

② 微指令格式

 


③ 定时信号



T1-----打入微指令寄存器定时  
 T2-----执行部件控制信号定时  
 T3-----修改微地址并读出控存定时

④ 微程序控制器电路

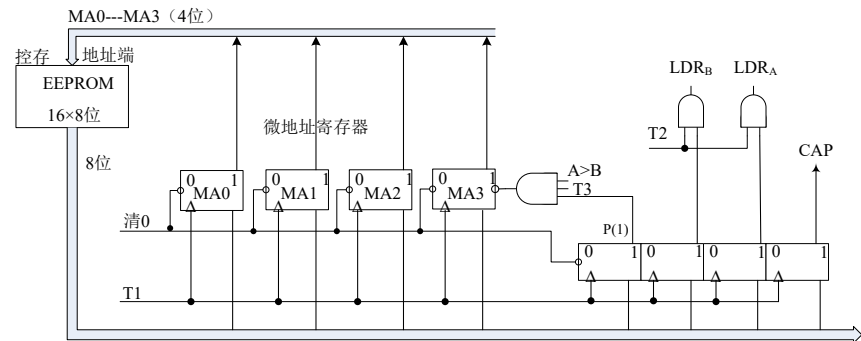


⑤ 微程序代码

当前微地址	微指令二进制代码		
	微命令	判别	下一微地址
0000	100	0	0100
0100	010	0	0101
0101	100	0	1000
1000	001	1	0100

10.某控制器的状态表如下表所示，其中 X 和 Y 为输入变量，试设计一个计数器型控制器。

PS	NS				输出F			
	XY=00	01	10	11	XY=00	01	10	11
A	A	B	C	D	1	0	0	0
B	A	A	C	D	0	1	0	0
C	A	B	B	D	0	0	1	0
D	A	B	C	D	1	1	1	1

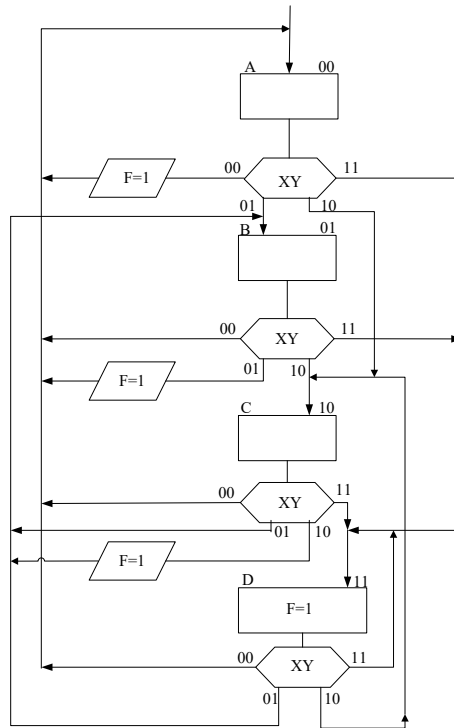- ① ASM 流程图与编码(Q<sub>1</sub>,Q<sub>2</sub> 为两个触发器)  
 令 状态 A=00, B=01, C=10, D=11



② 状态转移表


PS		NS		转移条件
Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	
0	0	0	0	$\overline{x}\overline{y}$
		0	1	$\overline{x}y$
		1	0	$x\overline{y}$
		1	1	$xy$
0	1	0	0	$\overline{x}\overline{y}$
		0	0	$\overline{x}y$
		1	0	$x\overline{y}$
		1	1	$xy$
1	0	0	0	$\overline{x}\overline{y}$
		0	1	$\overline{x}y$
		0	1	$x\overline{y}$
		1	1	$xy$
1	1	0	0	$\overline{x}\overline{y}$
		0	1	$\overline{x}y$
		1	0	$x\overline{y}$
		1	1	$xy$

③ 激励方程表达式

利用  $NS = \sum PS \cdot C$  公式，使用 D 触发器。


$$\begin{aligned}
 Q_2(D) &= \overline{Q_2} \overline{Q_1} \cdot X \overline{Y} + \overline{Q_2} \overline{Q_1} \cdot XY + \overline{Q_2} Q_1 \cdot X \overline{Y} + \overline{Q_2} Q_1 \cdot XY + \\
 &\quad Q_2 \overline{Q_1} \cdot XY + Q_2 Q_1 \cdot X \overline{Y} + Q_2 Q_1 \cdot XY \\
 &= \overline{Q_2} \overline{Q_1} \cdot X + \overline{Q_1} \cdot XY + Q_1 \cdot X \\
 Q_1(D) &= \overline{Q_2} \overline{Q_1} \cdot Y + \overline{Q_2} Q_1 \cdot XY + Q_2 \overline{Q_1} (X+Y) + Q_2 Q_1 \cdot Y \\
 &= \overline{Q_2} \cdot Y + Q_2 \overline{Q_1} \cdot X + Q_2 \cdot Y
 \end{aligned}$$

④ 电路图

 

⑤ 控制信号表达式(假设为电位控制信号)
 
$$F = \text{状态 A} \cdot \bar{X} \bar{Y} + \text{状态 B} \cdot \bar{X} Y + \text{状态 C} \cdot X \bar{Y} + \text{状态 D} \\ = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \cdot \bar{X} \bar{Y} + \bar{Q}_2 Q_1 \cdot \bar{X} Y + Q_2 \bar{Q}_1 \cdot X \bar{Y} + Q_2 Q_1$$




11. 根据题 10 的条件，设计一个 MUX 型控制器

解答：

- 1) ASM 流程图与编码同计数器型控制器(见第 10 题答案)
- 2) 按 MUX 方式列出状态转移真值表

MUX编码 十进制 二进制	PS		NS		转移条件	多路开关输入
	Q2	Q1	Q2	Q1		
0 (00)	0	0	0 0 1 1	0 1 0 1	$\bar{X}\bar{Y}$ $\bar{X}Y$ $X\bar{Y}$ $XY$	$C2 = \bar{X}\bar{Y} + X\bar{Y} = X$ $C1 = \bar{X}Y + X\bar{Y} = Y$
1 (01)	0	1	0 0 1 1	0 0 0 1	$\bar{X}\bar{Y}$ $\bar{X}Y$ $X\bar{Y}$ $XY$	$C2 = \bar{X}\bar{Y} + X\bar{Y} = X$ $C1 = XY$
2 (10)	1	0	0 0 0 1	0 1 1 1	$\bar{X}\bar{Y}$ $\bar{X}Y$ $X\bar{Y}$ $XY$	$C2 = XY$ $C1 = \bar{X}Y + X\bar{Y} + XY = X + Y$
3 (11)	1	1	0 0 1 1	0 1 0 1	$\bar{X}\bar{Y}$ $\bar{X}Y$ $X\bar{Y}$ $XY$	$C2 = \bar{X}Y + X\bar{Y} = X$ $C1 = XY + X\bar{Y} = Y$

3) 画出电路图

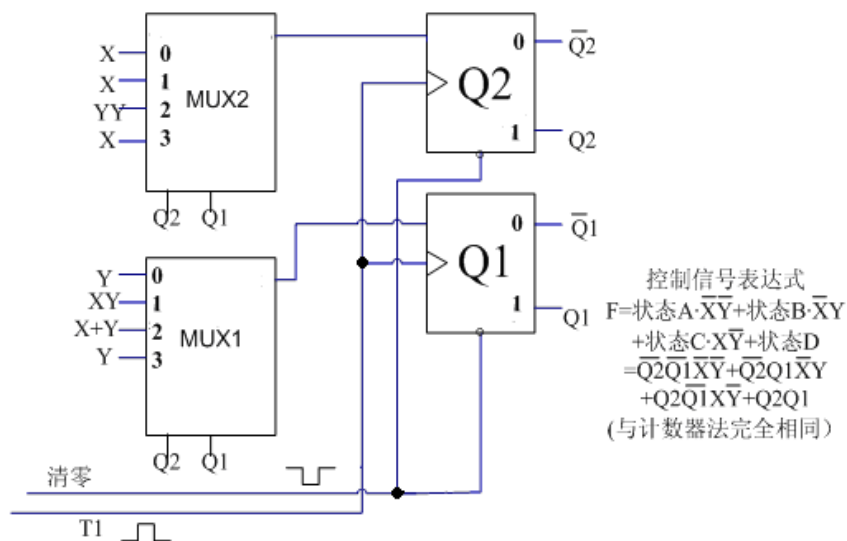

## 12. 根据题 10 的条件，设计一个定序型控制器

解答:

- 1) ASM 流程图与计数器法相同
- 2) 使用 Qa、Qb、Qc、Qd 四个触发器，编码分别为 Qa=1000, Qb=0100, Qc=0010, Qd=0001
- 3) 状态转移真值表


PS				NS				转移条件
Qa	Qb	Qc	Qd	Qa	Qb	Qc	Qd	
1	0	0	0	1	0	0	0	$\bar{X}\bar{Y}$
				0	1	0	0	$\bar{X}Y$
				0	0	1	0	$X\bar{Y}$
				0	0	0	1	$XY$
0	1	0	0	1	0	0	0	$\bar{X}\bar{Y}$
				1	0	0	0	$\bar{X}Y$
				0	0	1	0	$X\bar{Y}$
				0	0	0	1	$XY$
0	0	1	0	1	0	0	0	$\bar{X}\bar{Y}$
				0	1	0	0	$\bar{X}Y$
				0	1	0	0	$X\bar{Y}$
				0	0	0	1	$XY$
0	0	0	1	1	0	0	0	$\bar{X}\bar{Y}$
				0	1	0	0	$\bar{X}Y$
				0	0	1	0	$X\bar{Y}$
				0	0	0	1	$XY$

- 4) 写出激励方程  $NS = \sum PS \cdot C$

$$\begin{aligned}
 Qa(D) &= Qa\bar{X}\bar{Y} + Qb\bar{X} + Qc\bar{X}\bar{Y} + Qd\bar{X}\bar{Y} \\
 Qb(D) &= Qa\bar{X}Y + Qc\bar{X}Y + QcXY + Qd\bar{X}Y \\
 Qc(D) &= QaX\bar{Y} + QbX\bar{Y} + QdXY \\
 Qd(D) &= QaXY + QbXY + QcXY + QdXY
 \end{aligned}$$

- 5) 画出电路图




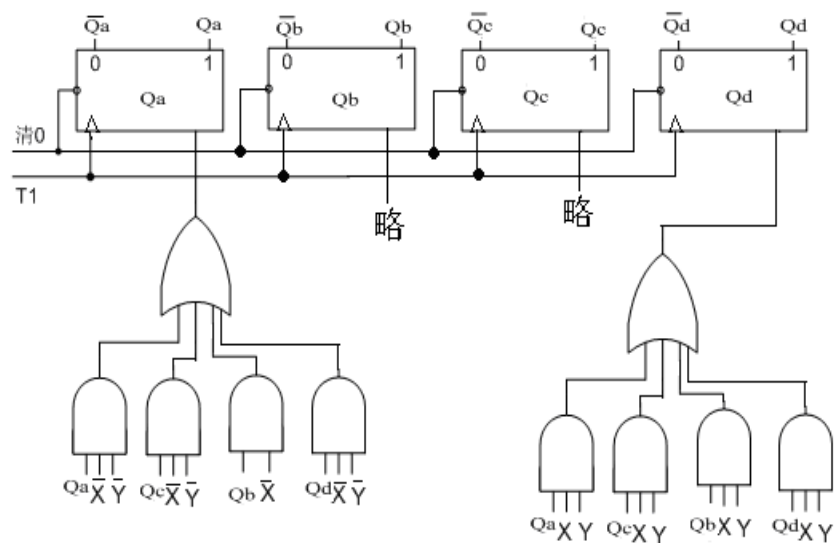

### 13.设计一个累加运算系统定序型控制器

解答:

1) 算法流程图

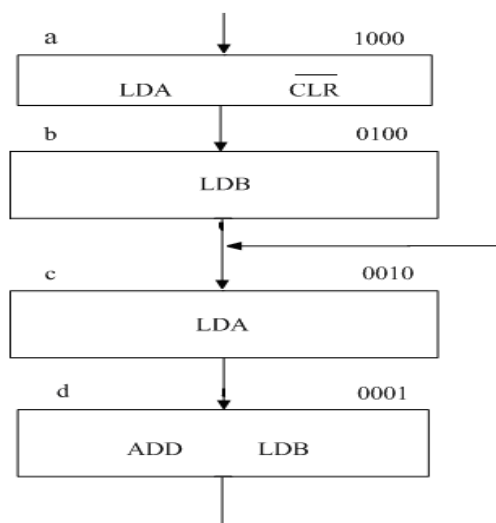

2) 状态转移真值表及激励函数表达式

PS				NS			
Qa	Qb	Qc	Qd	Qa(D)	Qb(D)	Qc(D)	Qd(D)
1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0

$$NS = \sum PS \cdot C (C=1, \text{无条件转移})$$

$$Qa(D) = \overline{Qa} + Qb + Qc + Qd$$

$$Qb(D) = Qa$$

$$Qc(D) = Qb + Qd$$

$$Qd(D) = Qc$$

3) 控制信号表达式


$$LDA = (Q_a + Q_c)T_2$$

$$\overline{LDB} = (Q_b + Q_d)T_2$$

$$\overline{CLR} = \overline{Q_a}$$

$$ADD = Q_d$$


4) 电路图

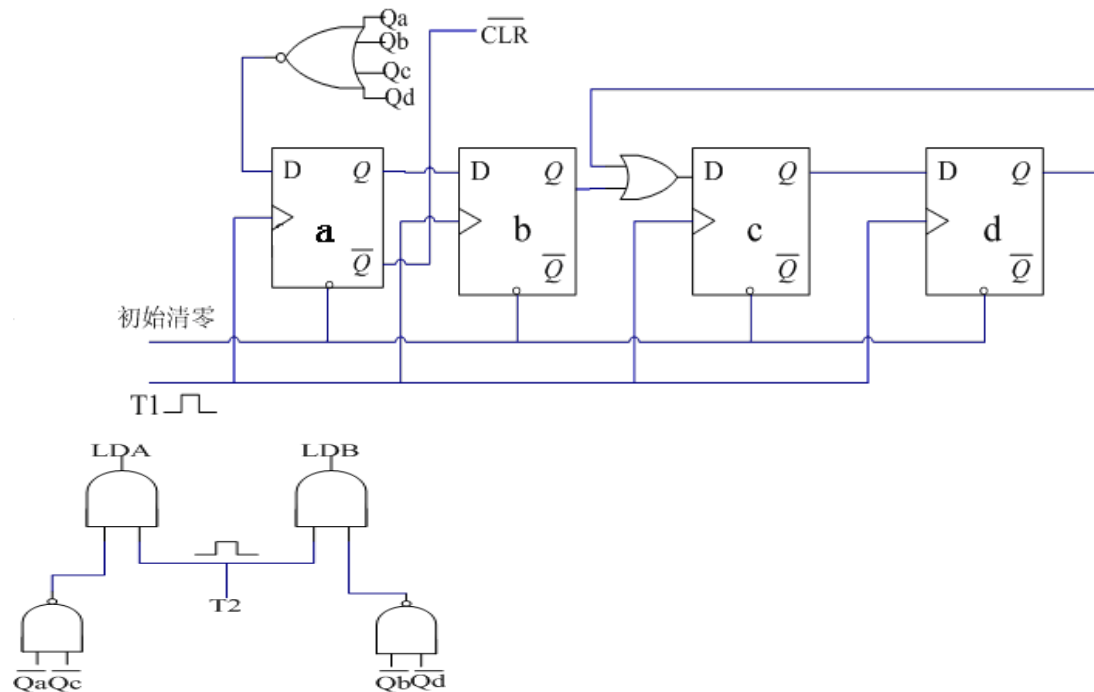

14.设计一个累加运算系统 MUX 型控制器

解答:

1) ASM 流程图

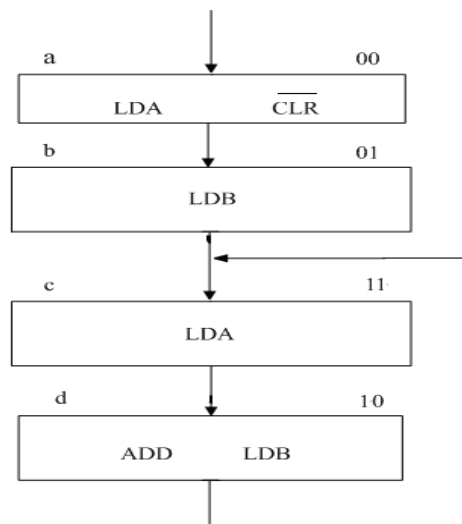

2) 状态转移真值表及激励表达式


PS		NS		转移条件C
十进编码	状态名	状态名	B(D) A(D)	
0	(00) a	b	0 1	C(B)=0 C(A)=1
1	(01) b	c	1 1	C(B)=1 C(A)=1
2	(10) d	c	1 1	C(B)=1 C(A)=1
3	(11) c	d	1 0	C(B)=1 C(A)=0

$$NS = \sum PS \cdot C$$


$$B(D) = \bar{B}A\bar{C}b + \bar{B}\bar{A}C\bar{b} + B\bar{A}C\bar{b}$$

$$A(D) = \bar{B}\bar{A}Ca + \bar{B}A\bar{C}a + B\bar{A}C\bar{a}$$

3) 电路图

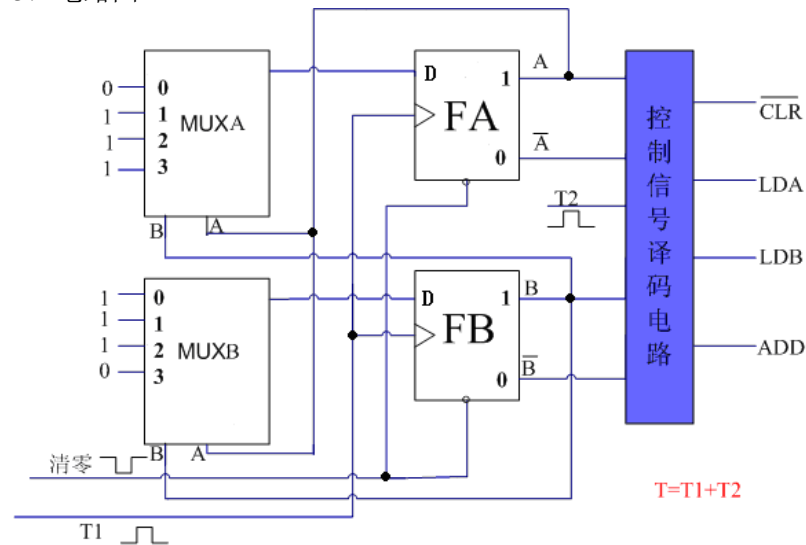

4) 控制信号表达式

 

$$\overline{CLR} = \text{状态a} = \bar{B} \bar{A}$$

$$ADD = \text{状态d} = B \bar{A}$$

$$LDA = (\text{状态a} + \text{状态c})T2 = (\bar{B} \bar{A} + B \bar{A})T2$$

$$LDB = (\text{状态b} + \text{状态d})T2 = (\bar{B} A + B \bar{A})T2$$

15. 图 P6.1 所示 ASM 流程图，设计计数器型控制器

解：(1) ASM 流程图与编码( $Q_1, Q_2$  为两个触发器)

令 状态 a=00, b=01, c=11, d=10

② 状态转移表

PS		NS		转移条件
Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	
0	0	0	1	
0	1	0 1 1	1 0 1	$\overline{xy}$ $xyz$ $\overline{x}$
1	1	0 1 1	0 0 1	$x \oplus w$ $\overline{xw}$ $xw$
1	0	0	0	

(3) 次态方程

$$Q_2^n = \overline{Q_2}Q_1xyz + Q_2Q_1\overline{xw} + Q_2Q_1xw$$

$$Q_1^n = \overline{Q_2}\overline{Q_1} + \overline{Q_2}Q_1\overline{xy} + \overline{Q_2}Q_1\overline{x} + Q_2Q_1xw$$

(4) 控制信号

$$F = \overline{Q_2}Q_1xy$$

16. 根据图 P6.1 所示 ASM 流程图，设计一个 MUX 型控制器

解：(1) ASM 流程图、编码、状态转移真值表同计数器型控制器(见第 15 题答案)

(2) MUXA 的输出接触发器 D<sub>2</sub>，MUXB 的输出接触发器 D<sub>1</sub>，则

$$MUXA(0) = 0$$

$$MUXA(1) = xyz + \overline{x} = yz + \overline{x}$$

$$MUXA(2) = 0$$

$$MUXA(3) = \overline{xw} + xw$$

$$MUXB(0) = 1$$

$$MUXB(1) = x\overline{y} + \overline{x} = \overline{y} + \overline{x}$$

$$MUXB(2) = 0$$

$$MUXB(3) = xw$$

(3) 控制信号

$$F = \overline{Q_2}Q_1xy$$

17. 根据图 P6.1 所示 ASM 流程图，设计一个定序型控制器

解： 1)使用 Qa、Qb、Qc、Qd 四个触发器对应四个状态 a, b, c, d

2)状态转移真值表及激励方程表达式

PS				NS				转移条件
Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>	Q <sub>c</sub>	Q <sub>d</sub>	Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>	Q <sub>c</sub>	Q <sub>d</sub>	
1	0	0	0	0	1	0	0	
0	1	0	0	0	1	0	0	$\overline{xy}$
				0	0	0	1	$xy\overline{z}$
				0	0	1	0	$\overline{x}$
0	0	1	0	1	0	0	0	$x\oplus w$
				0	0	0	1	$\overline{xw}$
				0	0	1	0	$xw$
0	0	0	1	1	0	0	0	

$$Q_a(D) = Q_c x \oplus w + Q_d$$

$$Q_b(D) = Q_a + Q_b \overline{xy}$$

$$Q_c(D) = Q_b \overline{x} + Q_c xw$$

$$Q_d(D) = Q_b xy\overline{z} + Q_c \overline{xw}$$

(3) 控制信号

$$F = Q_b xy$$

18. 根据图 P6.1 所示 ASM 流程图，设计一个微程序控制器。

解：步骤如下


- 将 ASM 流程图转化为微程序流程图
- 确定微指令地址
- 确定微命令
- 确定微指令格式和字长
- 确定控制存储器容量
- 写出微地址转移逻辑表达式
- 将微指令编译成二进制代码。

19. 根据教材图 P6.7 所示通路，设计一个微程序控制器。


略

20. 设计十字路口交通灯控制器

解：交通灯控制系统结构框图

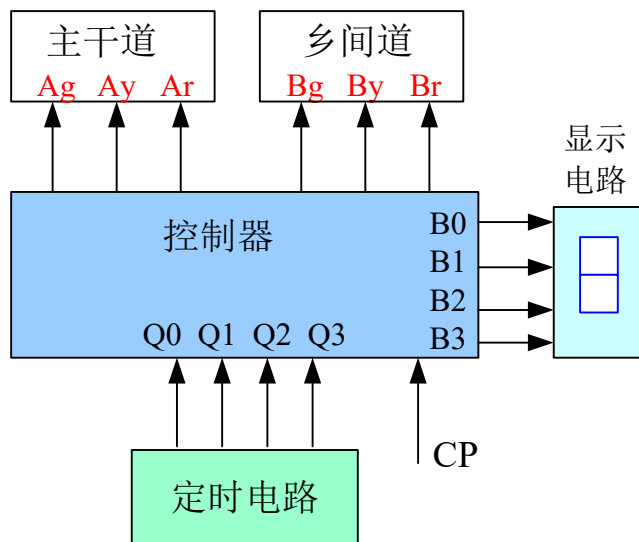


控制系统 ASM 图如下

 

21. 设计一个彩灯控制器。

解：彩灯电路框图如下

 

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity light is
port(clk1:      in      std_logic;          ---时钟信号
     light:     buffer  std_logic_vector(11 downto 0));  --输出
end light;
architecture behv of light is
constant    len:      integer:=11;
signal      banner:    std_logic:='0';    ----定义信号 banner 为两种节拍转换信号;
signal      clk,clk2:  std_logic;          ----信号 CLK, CLK2 作为辅助时
钟
begin
    clk<=(clk1 and banner) or (clk2 and not banner);
    process(clk1)
    begin
        if clk1'event and clk1='1' then
            clk2<=not clk2;                ---CLK1 二分频得 CLK2
        end if;
    end process;
    process(clk)
        variable  flag: bit_vector(3 downto 0):="0000";    ----
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            if flag="0000" then
                light<='1' & light(len downto 1);          ----顺序向右循环移位
                if light(1)='1' then                          ----依次点亮
                    flag:="0001";
                end if;
            elsif flag="0001" then                            -----依次熄灭
                light<=light(len-1 downto 0) & '0';
                if light(10)='0' then
                    flag:="0010";
                end if;
            elsif flag="0010" then
                light<= light(len-1 downto 0) & '1';        ----顺序向左循环移位
                if light(10)='1' then                          ----依次点亮
                    flag:="0011";
                end if;
            elsif flag="0011" then                            -----依次熄灭
                light<= '0' & light(len downto 1);
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

```

        if light(1)='0' then
            flag:="0100";
        end if;
    elsif flag="0100" then
        light(len downto 6)<=light(len-1 downto 6)&'1';      ---从中间向两边点
        light(len-6 downto 0)<='1'&light(len-6 downto 1);
        if light(1)='1' then
            flag:="0101";
        end if;
    elsif flag="0101" then
        light(len downto 6)<='0'&light(len downto 7);      ----从两边向中间熄
        light(len-6 downto 0)<=light(len-7 downto 0)&'0';
        if light(2)='0' then
            flag:="0110";
        end if;
    elsif flag="0110" then
        light(len downto 6)<='1'&light(len downto 7);      ----奇 偶位循环点亮
        light(len-6 downto 0)<='1'&light(len-6 downto 1);
        if light(1)='1' then
            flag:="0111";
        end if;
    elsif flag="0111" then
        light<="000000000000";
        flag:="1000";
    elsif      flag="1000" then
        banner<=not banner;      ----从新开始
        ---banner 信号转换，实现第二种节
    end if;
    flag:="0000";
end if;
end process;
end behv;

```

拍